

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Методические указания к выполнению  
расчетно-графических и курсовых работ  
с помощью ЭЕМ

Чебоксары 1995



РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С ПОСТОЯННЫМИ ПОТОКАМИ

Цель работы - освоение основных методов расчета линейных электрических цепей с постоянными источниками: расчет Кирхгофа, метода контурных токов, узловых потенциалов.

Содержание работы.

1.1. составление задания: номер варианта задания для выполнения расчетно-графической работы определяется в соответствии с порядковым номером студента в списке группы или задается преподавателем. На рис. 1.1 приведен вариант графов электрических цепей, по которым формуруются их схемы.

Каждая ветвь схемы состоит из резистора и, может быть, последовательно соединенного с ним источника ЭДС. Число последних не должно быть меньше двух и, кроме того, должно составлять еще одно условие: ЭДС включаются в каждую из параллельных ветвей (если такие имеются). В какие из непараллельных ветвей включить ЭДС, студент решает самостоятельно.

Сопротивления резисторов (заданные в ном) вычисляют последовательно из ряда номинальных значений сопротивлений (табл.1.1), начиная со значения указанного преподавателем или из табл.1.2.

Значения ЭПС берутся из табл. 1.3 аналогичным образом.


Таблица 1.1

Ряд номинальных значений сопротивлений										
21	$R_{22}$	$R_{23}$	$R_{24}$	$R_{25}$	$R_{26}$	$R_{27}$	$R_{28}$	$R_{29}$	$R_{30}$	$R_{31}$
1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7
3.0	3.3	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.0	7.5	8.2
9.1	10	11	12	13	15	16	18	20	22	24
27	30	33	36	40	45	50	56	63	70	75
82	91	100	110	120	130	150	160	180	200	220
2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.0
7.5	8.2	9.1	10	11	12	13	15	16	18	20
22	24	27	30	33	36	40	45	50	56	63
70	75	82	91	100	110	120	130	150	160	180
200	220	240	270	300	330	360	400	450	500	560
630	700	750	820	910	1000	1100	1200	1300	1500	1600
1800	2000	2200	2400	2700	3000	3300	3600	4000	4500	5000
5600	6300	7000	7500	8200	9100	10000	11000	12000	13000	15000
16000	18000	20000	22000	24000	27000	30000	33000	36000	40000	45000
50000	56000	63000	70000	75000	82000	91000	100000	110000	120000	130000
150000	160000	180000	200000	220000	240000	270000	300000	330000	360000	400000
450000	500000	560000	630000	700000	750000	820000	910000	1000000	1100000	1200000
1300000	1500000	1600000	1800000	2000000	2200000	2400000	2700000	3000000	3300000	3600000
4000000	4500000	5000000	5600000	6300000	7000000	7500000	8200000	9100000	10000000	11000000
12000000	13000000	15000000	16000000	18000000	20000000	22000000	24000000	27000000	30000000	33000000
36000000	40000000	45000000	50000000	56000000	63000000	70000000	75000000	82000000	91000000	100000000
250000000	270000000	300000000	330000000	360000000	400000000	450000000	500000000	560000000	630000000	700000000
750000000	820000000	910000000	1000000000	1100000000	1200000000	1300000000	1500000000	1600000000	1800000000	2000000000
2500000000	2700000000	3000000000	3300000000	3600000000	4000000000	4500000000	5000000000	5600000000	6300000000	7000000000
7500000000	8200000000	9100000000	10000000000	11000000000	12000000000	13000000000	15000000000	16000000000	18000000000	20000000000
25000000000	27000000000	30000000000	33000000000	36000000000	40000000000	45000000000	50000000000	56000000000	63000000000	70000000000
75000000000	82000000000	91000000000	100000000000	110000000000	120000000000	130000000000	150000000000	160000000000	180000000000	200000000000

Таблица 1.2

начальное сопротивление в ряду номинальных значений

Тысяча	1	2	3	4
Средний	5.6	2.7	3.2	3.9

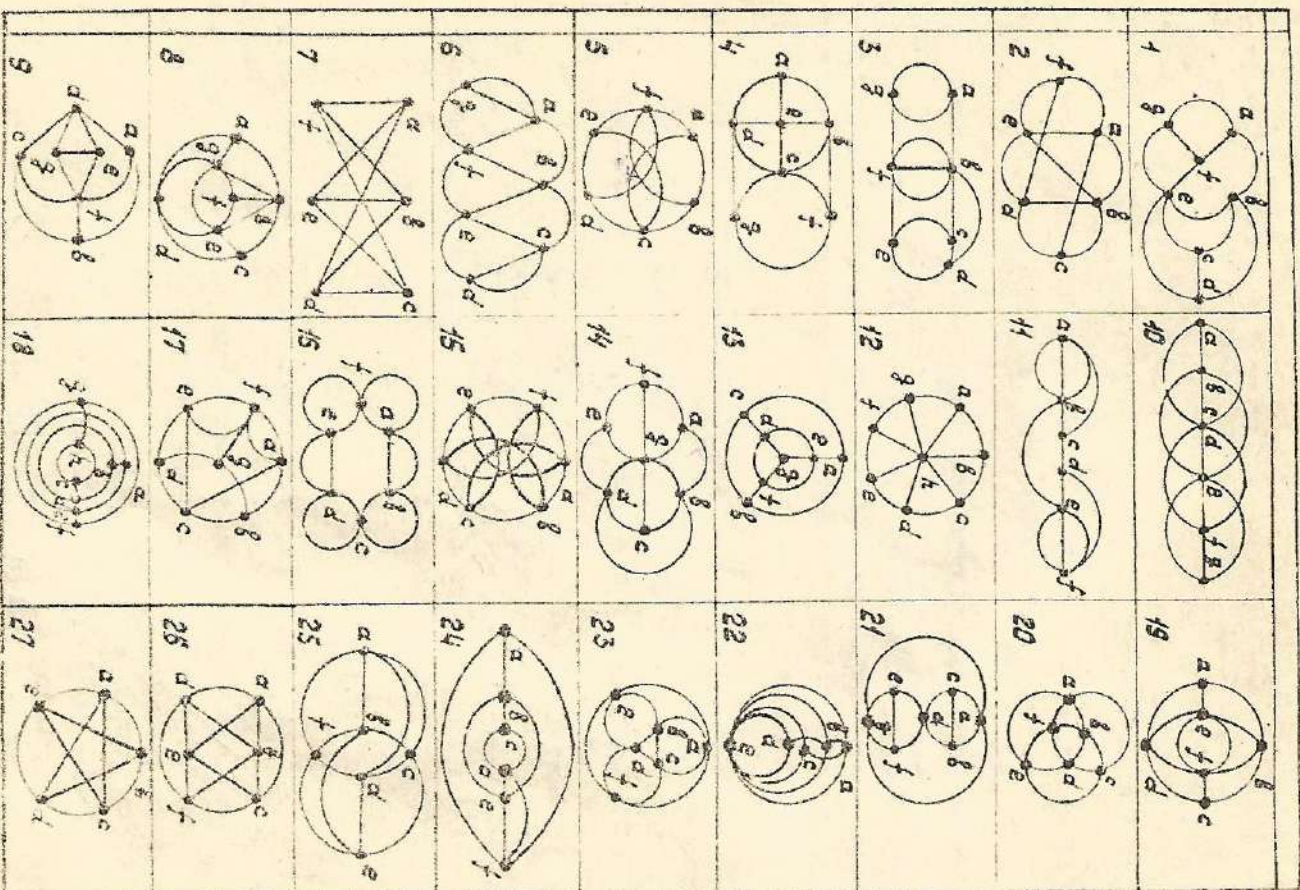

Puc. 1.1.



Таблица 1.3

Значения ЭДС, включаемых в схему

Группа	1	2	3	4
1	30	16	24	5
ЭДС				
В	2	36	10	15
				3

Кроме того, к двум узлам цепи подключается источник тока, значение которого определяется по формуле  $\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\max} / R_{\min}$ , где  $\mathcal{E}_{\max}$  - наибольшая по значению ЭДС, включенных в схему,  $R_{\min}$  - наименьшее из всех сопротивлений в схеме. К какому двум узлам подключить источник тока, студент решает самостоятельно или использует табл. 1.4.

Составленная схема утверждается преподавателем и прилагается к выполненному расчету.

#### 1.2. Подготовка данных для расчета на ЭВМ

1.2.1. Определить число узлов цепи -  $K$ , число ветвей с неизвестными токами -  $m$ , число независимых контуров с неизвестными контурными токами -  $n$ , число источников тока -  $L$ .

1.2.2. Выбрать независимые контуры и принять условно-положительные направления токов в ветвях и контурах, разметить узлы.

1.2.3. Составить для полученной цепи систему уравнений по законам Кирхгофа в матричной форме

$$[A][I] = [B], \quad (1.1)$$

где  $[A]$  - квадратная матрица постоянных коэффициентов размерности  $m \times n$ ;  $[I]$  - вектор-столбец искомого тока в ветвях размерности  $m$ ;  $[B]$  - вектор-столбец свободных членов размерности  $m$ , составленный комбинацией известных значений источников ЭДС и тока, в также сопротивлений ветвей.

#### 1.2.4. Метод контурных токов

1.2.4.1. Составить систему уравнений по методу контурных токов

$$[R_k][I_k] = [C_e][E] - [R_2][J], \quad (1.2)$$

Таблица 1.4

Точки подключения источников тока

№ варианта	Группа	Группа	Группа	Группа
1	2	3	4	5
1	ad	bg	fc	fd
2	ad	bf	be	ce
3	ad	be	ge	ce
4	ag	gd	be	ef
5	ad	bf	ef	ce
6	ad	bg	ec	cf
7	ac	df	ec	ab
8	ac	bd	gc	eg
9	ac	bd	be	df
10	ac	bd	cf	eg
11	ac	bd	be	cf
12	ad	be	gd	cf
13	ag	be	af	cf
14	ad	be	ca	cf



где  $[R_k]$  - квадратная симметричная матрица контурных сопротивлений размерности  $n \times n$ ;  $[I_k]$  - вектор-столбец неизвестных контурных токов размерности  $n$ ;  $[G_k]$  - прямоугольная матрица связи источников ЭДС размерности  $n \times n$ . Строки матрицы  $[G_k]$  соответствуют контурам, а столбцы - ветвям с источниками ЭДС. Элементы матрицы  $G_{kb} = 0$ , если источник ЭДС  $b$ -й ветви не включен в  $k$ -контур. В противном случае  $G_{kb} = 1$  или  $G_{kb} = -1$  в зависимости от того, совпадает или не совпадает положительное направление ЭДС ветвей размера  $n$ , все его элементы - положительные числа, соответствующие значениям ЭДС в ветвях или (при их отсутствии) равные нулю;  $[R_k]$  - прямоугольная матрица взаимных контурных сопротивлений размерности  $n \times n$ ;  $[J]$  - вектор-столбец источников токов (известных контурных токов) размерности  $n$ .

1.2.4.2. Составить систему уравнений, описывающую связь между неизвестными токами ветвей и контурными токами

$$[I] = [D][I_p], \quad (1.3)$$

где  $[D]$  - матрица контуров размерности  $n \times (n+l)$ , строки которой соответствуют ветвям, а столбцы - расширенной матрице контурных токов. Элементы матрицы  $D_{kj,k+j} = 0$ , если  $b$ -я ветвь не включена в контур (в том числе и в контур с известным контурным током). Если  $b$ -я ветвь включена в  $k$ -контур, то  $D_{kj,k+j} = 1$  или  $-1$  в зависимости от того, совпадают или не совпадают положительные направления токов в ветвях и контурных токов.

1.2.5. Составить систему линейных алгебраических уравнений относительно узловых потенциалов в матричной форме, приняв потенциал одного из узлов (базового) равным нулю ( $V_0 = 0$ ).

$$[G_u][V] = [F][G_u][E] + [H][J], \quad (1.4)$$

где  $[G_u]$  - квадратная матрица узловых проводимостей размерности  $(K-1) \times (K-1)$ ;  $[V]$  - вектор-столбец неизвестных узловых потенциалов;  $[F]$  - прямоугольная матрица связи источников ЭДС ветвей размерности  $(K-1) \times n$ . Элементы матрицы могут принимать одно из трех значений: 0 - если источник ЭДС ветви не подключен к рассматриваемому узлу, 1 или (-1) - в противном случае и в зависи-

мости от того, направлен он к узлу или от узла соответственно;  $[G_u]$  - диагональная матрица проводимостей ветвей размерности  $n \times n$ . Элементы матрицы расположены на главной диагонали и равны проводимостям соответствующих ветвей, остальные элементы - нулевые;  $[E]$  - вектор-столбец источников ЭДС ветвей размерности  $n$ ;  $[H]$  - матрица связи источников тока. Элементы матрицы принимают следующие значения: 0 - если источник тока не подключен к рассматриваемому узлу, 1 или (-1) - в противном случае и в зависимости от направления источника тока по отношению к узлу;  $[J]$  - вектор-столбец источников тока размерности  $n$ .

Замечания. 1.1) Проводимости, введенные в ЭМ при расчете по методу узловых потенциалов, должны быть определены с высокой точностью (не менее пяти значащих разрядов). Иначе трудно рассчитывать на хорошее совпадение результатов.

1.2) При наличии в цепи вырожденной ветви (ветви с нулевым сопротивлением) для корректности расчета следует добавить в нее малое сопротивление (например,  $R = 10^{-6} \text{ Ом}$ ), которое практически не влияет на токораспределение, но позволяет использовать разработанные программы обеспечения.

1.3) Если в ветви нет источника ЭДС, то необходимо ввести в нее произвольно направленный источник ЭДС, численно равный нулю; и при записи системы (1.4) учитывать этот источник соответствующим коэффициентом матрицы. Такой прием используется для задания топологии цепи.

1.2.6. Для правильного окончательного расчета должен выполняться баланс мощностей: для любой замкнутой электрической цепи сумма мощностей  $P_n$ , развиваемых источниками электрической энергии, равна сумме мощностей  $P_r$ , расходуемых в приемниках электрической энергии (пассивных элементах)

$$\sum P_n = \sum P_r,$$

где  $\sum P_n = \sum (E I_k) + \sum (U J_k)$ ;  $\sum P_r = \sum I_k^2 R_k$ . При этом токи через источники ЭДС  $I_k$  и напряжения  $U_k$  на источниках тока определены расчетным путем.

1.3. Выполнение расчета на ЭМ

1.3.1. Раздать необходимые для проведения расчета программы и ввести подготовленные данные. После окончания работы программы в 4-м листе вывести результаты расчета.



1.3.2. Сопоставить результаты расчета тремя методами. Если расчет выполнен правильно, то величины токов должны совпадать с высокой точностью (допустимая погрешность не более 1%). Убедиться, что баланс мощностей сошелся.

ПРИМЕР : Составление по графу рис. 1.2 электрической цепи и ее анализ: по законам Кирхгофа, методу контурных токов и методу узловых потенциалов. Проверка баланса мощностей.

Схема электрической цепи, полученная в соответствии с указаниями п. 1.1.1, приведена на рис. 1.3.

#### ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

$m=12$  - число ветвей цепи с неизвестными токами,  $n=6$  - число независимых контуров с неизвестными контурными токами,  $l=1$  - число источников тока,  $k=7$  - число узлов цепи.

Система уравнений по законам Кирхгофа

$$I_1 - I_2 - I_{12} = 0 \quad \text{узел а}$$

$$I_2 - I_3 + I_{12} = 0 \quad \text{б}$$

$$I_3 - I_4 - I_9 - I_{10} = 0 \quad \text{г}$$

$$I_4 - I_5 + I_8 = -0 \quad \text{е}$$

$$I_5 - I_6 - I_7 = 0 \quad \text{д}$$

$$I_6 - I_8 - I_{11} = 0 \quad \text{о}$$

$$R_2 I_2 - R_{12} I_{12} = 0 \quad \text{контур 1-1}$$

$$R_1 I_1 + R_3 I_3 + R_{10} I_{10} + R_{12} I_{12} = E_{10} \quad \text{2-2}$$

$$R_9 I_9 - R_{10} I_{10} = E_9 - E_{10} \quad \text{3-3}$$

$$R_4 I_4 - R_8 I_8 - R_9 I_9 + R_{11} I_{11} = -E_9 \quad \text{4-4}$$

$$R_5 I_5 + R_6 I_6 + R_8 I_8 = 0 \quad \text{5-5}$$

$$-R_6 I_6 + R_7 I_7 - R_{11} I_{11} = 0 \quad \text{6-6}$$

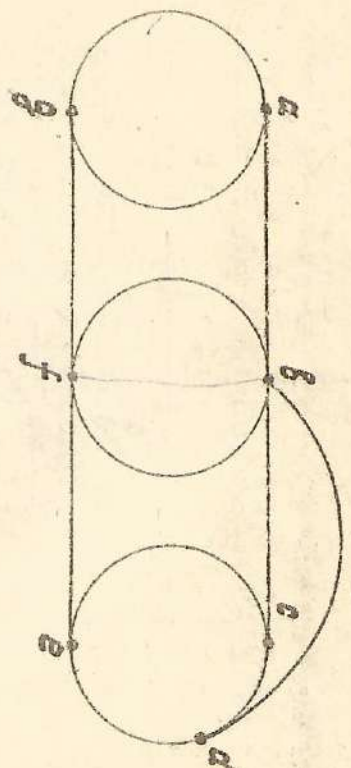


Рис. 1.2.

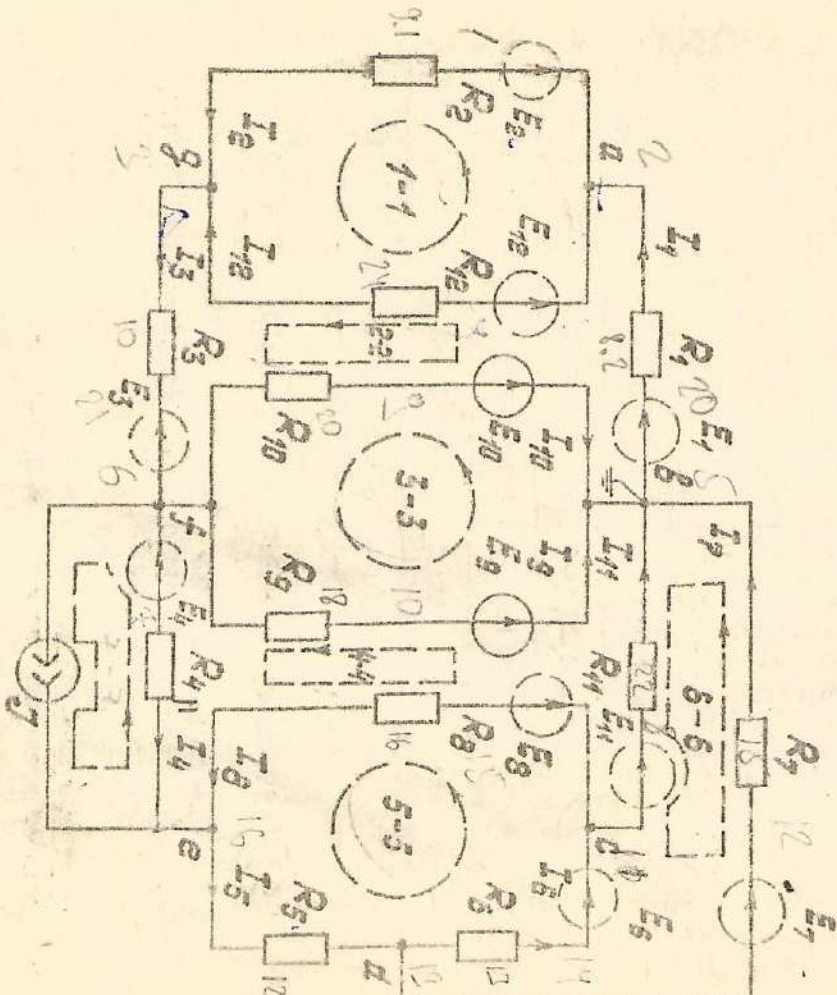


Рис. 1.3.



Система в матричной форме (1.1)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
2	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	0	0	1	-1	0	0	0	0	-1	-1	0	0
4	0	0	0	1	-1	0	0	1	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	-1	-1	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-1	0
7	0	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24
8	8,2	0	10	0	0	0	0	0	0	20	0	24
9	0	0	0	0	0	0	0	0	18	-20	0	0
10	0	0	0	11	0	0	0	-16	-18	0	22	0
11	0	0	0	0	0	12	13	0	16	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	-13	15	0	0	-22	0

$[A] =$

$[B] = [0; 2,927; 0; -2,927; 0; 0; 0; 15; 9; -24; 0; 0]^T$

Результаты расчета на ЭВМ

$[I] = [1,644; 1,192; -1,283; 0,446; -9,866; 0,456; -0,327; 0,695; 0,175; 0,317; 0,452]^T$

Метод контурных токов.  
Система уравнений по методу контурных токов

$$\begin{cases} (R_2 + R_{12})I_{11} - R_{12}I_{22} = 0; & \text{контур 1-1} \\ -R_{12}I_{11} + (R_1 + R_3 + R_{10} + R_{12})I_{22} - R_{10}I_{33} - R_3I = E_{10}; & 2-2 \\ -R_{10}I_{22} + (R_3 + R_{10})I_{33} - R_3I_{44} = E_9 - E_{10}; & 3-3 \\ -R_3I_{33} + (R_4 + R_8 + R_3 + R_{11})I_{44} - R_8I_{55} - R_{11}I_{66} - R_3I = -E_9; & 4-4 \\ -R_8I_{44} + (R_5 + R_6 + R_8)I_{55} - R_6I_{66} = 0; & 5-5 \end{cases}$$

В матричной форме (1.2), (1.3)

	1	2	3	4	5	6
1	38,1	-24	0	0	0	0
2	-24	62,2	-20	0	0	0
3	0	0	38	-18	0	0
4	0	0	0	67	-16	-22
5	0	0	0	0	41	-13
6	0	0	0	0	0	50

$[R_x] =$

$[E] = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,15,0,0]^T$ ;  $[J] = -2,927$ ;

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$[C_e] =$



	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0	0	-1
4	0	0	0	1	0	0	-1
5	0	0	0	0	1	0	0
6	0	0	0	0	1	-1	0
7	0	0	0	0	0	1	0
8	0	0	0	-1	1	0	0
9	0	0	1	-1	0	0	0
10	0	1	-1	0	0	0	0
11	0	0	0	1	0	-1	0
12	-1	1	0	0	0	0	0

$[D] =$

Результаты расчета на ЭВМ  
 контурные токи  $[I_k] = [1, 192; 1, 645; 1, 468; 0, 773; 0, 446; 0, 456];$

Токи ветвей  $[I] = [1, 644; 1, 192; -1, 283; -2, 154; 0, 446; -9, 865; 0, 456; -0, 327; 0, 695; 0, 175; 0, 317; 0, 459];$

Метод узловых потенциалов  
 Система уравнений по методу узловых потенциалов. Потенциал узла  $\varphi$  примем равным нулю ( $\varphi = 0$ ).

$$\begin{cases} V_d \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{12}} \right) - V_g \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{12}} \right) = 0; & \text{узел а} \\ -V_d \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{12}} \right) + V_g \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_3} \right) - V_f \cdot \frac{1}{R_3} = -\mathcal{E}; & \text{б} \\ -V_g \cdot \frac{1}{R_3} + V_f \left( \frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) - V_e \cdot \frac{1}{R_4} = -\mathcal{E}_0 \cdot \frac{1}{R_0}; & \text{в} \\ -V_f \cdot \frac{1}{R_4} + V_e \left( \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right) - V_d \cdot \frac{1}{R_5} - V_c \cdot \frac{1}{R_6} = \mathcal{E}; & \text{г} \\ -V_e \cdot \frac{1}{R_4} + V_d \left( \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_7} \right) - V_c \cdot \frac{1}{R_6} = 0; & \text{д} \\ -V_e \cdot \frac{1}{R_8} - V_d \cdot \frac{1}{R_5} + V_c \left( \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_8} + \frac{1}{R_{11}} \right) = 0; & \text{е} \end{cases}$$

Представим систему в матричной форме (1.4)

	1	2	3	4	5	6
а	0,27431	-0,15684	0	0	0	0
б	-0,15617	0,25243	-0,1	0	0	0
в	0	-0,1	0,29606	-0,09123	0	0
г	0	0	-0,09134	0,23711	-0,08333	-0,06314
д	0	0	0	-0,09143	0,22702	-0,07711
е	0	0	0	-0,06305	-0,08323	0,18541

$[G_y] =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
а	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
б	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	1
в	0	0	-1	1	0	0	0	0	-1	-1	0	0
г	0	0	0	-1	-1	0	0	-1	0	0	0	0
д	0	0	0	0	1	-1	-1	0	0	0	0	0
е	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0

$[F] =$



Примечание: Матрица сформирована с учетом замечания 1.3 (рис. 1.3)

[H] - [0; -1; 0; 1; 0; 0]<sup>T</sup>; [J] - [2, 977];

[G] - diag(0, 12201; 0, 11032; 0, 10021; 0, 09107; 0, 08334; 0, 07705; 0, 06613; 0, 06332; 0, 05622; 0, 05017; 0, 04512; 0, 04241)

[E] - [0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 24; 15; 0; 0]<sup>T</sup>;

Результаты расчета на ЭВМ

Условные потенциалы: [V] - [-13, 478; -24, 323; 11, 490; 12, 200; 6, 848; 6, 972]

Токи ветвей: [I] - [-1, 644; 1, 192; -1, 283; 0, 446; -9, 856; 0, 456; -0, 327; 0, 695; 0, 175; 0, 317; 0, 452]<sup>T</sup>.

Валовые мощности:  $P_{\Sigma}$  -128, 208 Вт;  $P_{\Pi}$  -128, 207 Вт,  $P_{\Sigma} \approx P_{\Pi}$ .

Примечание: В методе узловых потенциалов программа выводит абсолютные значения токов в ветвях цепи и их направления.

## РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 2

### РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С СИНУСОИДАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

Цель работы - освоение комплексного метода расчета. Цели синусоидального тока; составление комплексных уравнений и их решения с помощью ЭВМ.

#### Содержание работы.

#### 2. Подготовка к выполнению работы.

##### 2.1. Составление задания.

Траф электрической цепи - тот же, что и в первой работе. Но теперь в схему вводятся источники синусоидального напряжения и тока частоты  $f = 50/\pi$  ( $\omega = 100\pi$  с<sup>-1</sup>). Всего используется два источника - ЭДС и источник тока. Действующие значения  $E$  и начальные фазы ЭДС  $\psi_E$  указаны в табл. 2.1. Действующее значение источника тока определено как  $I = E/Z_{min}$ , где  $Z_{min}$  - минимальное из полных сопротивлений ветвей. Начальные фазы источников тока приведены в табл. 2.2.

Вводить дополнительные источники в параллельные ветви, как это делалось в первой работе, в настоящем задании не требуется.

Ветви включают в себя следующие элементы: сопротивления  $R$ , индуктивности  $L$  и емкости  $C$ . В каждую ветвь входит одна ветвь  $RL$  (последовательное соединение  $R$  и  $L$ ) и одна ветвь  $RC$  (последовательное соединение  $R$  и  $C$ ), все остальные ветви содержат только чистые  $R$ , только  $L$  и только  $C$  элементы. Число ветвей рода  $L$  и рода  $C$  оговорено в табл. 2.3, рода  $R$  - все оставшиеся ветви.

Параметры ЭДС

Таблица 2.1

Группа	1	2	3	4
$E$ , В	220	380	36	24
$\psi_E$ , град	90	120	150	-30

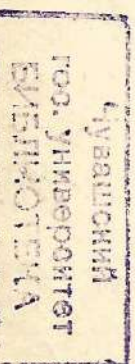




Таблица 2.2

Параметр источника тока

Группа	1	2	3	4
$\omega, \text{ град}$	180	30	-120	60

Таблица 2.3

Число ветвей с элементами  $R$  или  $L$  или  $C$ 

Группа	1	2	3	4
Только $L$	7	6	4	5
Только $C$	1	2	4	3

Таблица 2.4

Начальное значение в ряду сопротивлений

Группа	1	2	3	4
$R, \text{ ком}$	1.6	3.0	12	18

Таблица 2.5

Набор индуктивностей и емкостей для каждой группы

Группа	1	2	3	4
$L, \text{ Гн}$	2.0; 2.2; 2.4 2.6; 2.8; 3.0 3.2; 3.5;	8.0; 8.2; 8.4 8.6; 8.8; 9.0 9.2; 9.5	30; 31 32; 33 34	42; 43 44; 45 46;
$C, \text{ мкФ}$	4.7; 5.6 1.0	0.68; 0.82 0.22; 0.27 0.33; 0.39 0.27; 0.33	0.47	

Параметры резисторов  $R$  выбираются из ряда номинальных значений из табл. 1.1. Из этого ряда берутся последовательно идущие друг за другом значения, начиная с того, которое указано в табл. 2.4.

Величины емкостей и индуктивностей, используемые при построении схемы, даны в табл. 2.5.

Замечание: если число значений емкостей или индуктивностей, приведенных в табл. 2.5, недостаточно, то некоторые значения можно использовать повторно.

2.2. Методические указания для составления матричных уравнений по законам Кирхгофа, методу контурных токов и методу узловых потенциалов аналогичны пунктам 1.2 работы 1 с учетом комплексного характера систем уравнений.

ПРИМЕР. Подготовить данные для расчета на ЗЕМ токов ветвей электрической цепи синусоидального тока (рис. 2.1) по законам Кирхгофа, методом контурных токов и методом узловых потенциалов.

Дано:  $U = 0,89$ ;  $R_1 = 20 \text{ ком}$ ;  $R_2 = 70 \text{ ком}$ ;  $R_3 = 30 \text{ ком}$ ;

$\omega C_1 = 1/\omega L_1 = 120 \text{ ком}$ ;  $\omega L_2 = \omega L_3 = 100 \text{ ком}$ ;  $\omega C_2 = 50 \text{ ком}$ ;

$E_1 = j120 \text{ В}$ ;  $E_2 = -j100 \text{ В}$ ;  $E_3 = (1-j)100 \text{ В}$ .

Подготовка к расчету на ЗЕМ

Система уравнений по законам Кирхгофа

$$\left\{ \begin{array}{l} -\dot{I}_1 - \dot{I}_3 - \dot{I}_4 = \dot{J}; \\ -\dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_6 = 0; \\ \dot{I}_2 - \dot{I}_5 + \dot{I}_6 = 0; \\ R_1 \dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2) \dot{I}_2 - j\omega L_4 \dot{I}_4 = \dot{E}_1; \\ -(R_2 + j\omega L_2) - j\omega C_2 \dot{I}_2 - R_3 \dot{I}_3 = \dot{E}_2; \\ j\omega L_4 \dot{I}_4 + R_3 \dot{I}_3 + j\omega C_2 \dot{I}_3 = -\dot{E}_3. \end{array} \right.$$

Подставив числовые значения, запишем ее в матричной форме типа

$$(1.1) \quad [A][\dot{I}] = [\dot{B}],$$



E5-2141, 1921 L 48

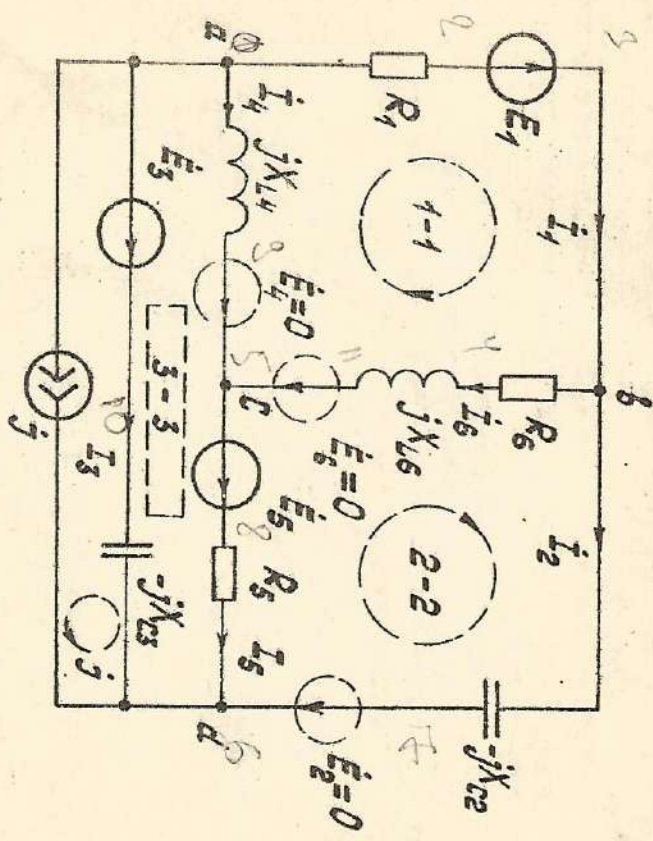


Рис. 2.1.

$$[A] =$$

-1+j0	0+j0	-1+j0	-1+j0	0+j0	0+j0
1+j0	-1+j0	0+j0	0+j0	0+j0	-1+j0
0+j0	0+j0	1+j0	0+j0	0+j0	1+j0
20+j0	0+j0	0+j0	0-j100	0+j0	-30-j50
0+j0	0-j50	0+j0	0+j0	-70+j0	30+j50
0+j0	0+j0	0+j120	0+j100	70+j0	0+j0

$$[B] = (169; 0; (0; 0); (0; 120); (-100; 100); (0; 100))^T =$$

$$= [\dot{U}; 0; 0; \dot{E}_1; -\dot{E}_5; -\dot{E}_3]; [I] = [\dot{I}_1; \dot{I}_2; \dot{I}_3; \dot{I}_4; \dot{I}_5; \dot{I}_3]^T$$

Система уравнений по методу контурных токов

$$\begin{cases} (R_1 + R_6 + j\omega L_4 + j\omega L_6) \dot{I}_1 + (-R_6 + j\omega L_6) \dot{I}_2 + (j\omega L_4) \dot{I}_3 = 1 \cdot \dot{E}_1 + 0 \cdot \dot{E}_5 + 0 \cdot \dot{E}_3 = 0 \cdot \dot{U}; \\ (-R_6 + j\omega L_6) \dot{I}_1 + (R_6 + R_5 + j\omega L_4 - j\omega L_6) \dot{I}_2 + (-R_5) \dot{I}_3 = 0 \cdot \dot{E}_1 + 0 \cdot \dot{E}_5 + (-1) \cdot \dot{E}_3 = 0 \cdot \dot{U}; \\ (-j\omega L_4) \dot{I}_1 + (-R_5) \dot{I}_2 + (R_5 + j\omega L_4 - j\omega L_6) \dot{I}_3 = 0 \cdot \dot{E}_1 + (-1) \cdot \dot{E}_5 + (-j) \cdot \dot{E}_3 = (j120) \dot{U}; \end{cases}$$

Подставляем в систему числовые значения:

$$\begin{cases} (50 + j50) \dot{I}_1 + (-50 - j100) \dot{I}_2 + (j50) \dot{I}_3 = 1 \cdot \dot{E}_1 + 0 \cdot \dot{E}_5 + 0 \cdot \dot{E}_3 = 0 \cdot \dot{U}; \\ (-50 - j100) \dot{I}_1 + (100 + j50) \dot{I}_2 + (-70) \dot{I}_3 = 0 \cdot \dot{E}_1 + (-1) \cdot \dot{E}_5 + 0 \cdot \dot{E}_3 = 0 \cdot \dot{U}; \\ (-j50) \dot{I}_1 + (-70) \dot{I}_2 + (70 - j70) \dot{I}_3 = 0 \cdot \dot{E}_1 + (-1) \cdot \dot{E}_5 + (-j) \cdot \dot{E}_3 = (j120) \dot{U}; \end{cases}$$

и запишем ее в матричной форме типа (1.2)

$$[Z_k][\dot{I}_k] = [C_k][\dot{E}_k] - [Z_g][\dot{U}]$$

$$[\dot{I}_k] = [\dot{I}_1; \dot{I}_2; \dot{I}_3]^T; [U] = (0, 0, 120)^T;$$



1	50+j150	-30-j100	-j50
2	-30-j100	100+j50	70
3	-j50	-70	70-j70

1	200exp(j90°)
2	0exp(j0°)
3	100exp(-j90°)

$$[E_g] =$$

$$[C_g] =$$

1	2	3	4	5	6
1	1	0	0	0	0
2	0	0	0	-1	0
3	0	0	-1	0	1

$$[Z_g] =$$

4	0exp(j0°)
5	141,421exp(-j45°)
6	0exp(j0°)

В матрице отсутствуют элементы 2, 4 и 6 столбцов, так как во 2, 4 и 6-й ветвях отсутствуют источники ЭДС. Составляем систему уравнений, описывающую связь между неизвестными токами ветвей и контурными токами. Предварительно выбираем положительные направления токов ветвей, как показано на рис. 3.

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = 1 \cdot \dot{I}_{11} + 0 \cdot \dot{I}_{22} + 0 \cdot \dot{I}_{33} + 0 \cdot \dot{I}_4; \\ \dot{I}_2 = 0 \cdot \dot{I}_{11} + 1 \cdot \dot{I}_{22} + 0 \cdot \dot{I}_{33} + 0 \cdot \dot{I}_4; \\ \dot{I}_3 = 0 \cdot \dot{I}_{11} + 0 \cdot \dot{I}_{22} + (-1) \cdot \dot{I}_{33} + (-1) \cdot \dot{I}_4; \\ \dot{I}_4 = (-1) \cdot \dot{I}_{11} + 0 \cdot \dot{I}_{22} + 1 \cdot \dot{I}_{33} + 0 \cdot \dot{I}_4; \\ \dot{I}_5 = 0 \cdot \dot{I}_{11} + (-1) \cdot \dot{I}_{22} + 1 \cdot \dot{I}_{33} + 0 \cdot \dot{I}_4; \\ \dot{I}_6 = 1 \cdot \dot{I}_{11} + (-1) \cdot \dot{I}_{22} + 0 \cdot \dot{I}_{33} + 0 \cdot \dot{I}_4. \end{cases}$$

Записываем систему в матричной форме

$$[I_g] = \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 \\ \dot{I}_4 \\ \dot{I}_5 \\ \dot{I}_6 \end{bmatrix}; [B] =$$

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	-1	-1
-1	0	1	0
0	-1	1	0
1	-1	0	0

$$[I_k] =$$

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{11} \\ \dot{I}_{22} \\ \dot{I}_{33} \\ \dot{I}_4 \end{bmatrix}$$

Составим систему уравнений по методу узловых потенциалов, приняв предварительно потенциал узла равным нулю ( $\dot{V}_4 = 0$ ).

$$\begin{aligned} \text{узел а} \quad & \dot{V}_a \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L_4} + \frac{1}{-j\omega C_3} \right) - \frac{1}{j\omega C_3} \dot{V}_b - \frac{1}{R_1} \dot{V}_c = -\frac{\dot{E}_1}{R_1} - \frac{\dot{E}_3}{j\omega C_3} - \dot{I}_4; \\ \text{узел в} \quad & -\frac{1}{j\omega C_3} \dot{V}_a + \dot{V}_b \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{(R_6 + j\omega L_6) - j\omega C_2} \right) - \frac{1}{(R_6 + j\omega L_6) - j\omega C_2} \dot{V}_c = \frac{\dot{E}_2}{R_2}; \\ \text{узел с} \quad & -\frac{1}{(R_6 + j\omega L_6) - j\omega C_2} \dot{V}_a - \frac{1}{(R_6 + j\omega L_6) - j\omega C_2} \dot{V}_b + \dot{V}_c \left( \frac{1}{j\omega L_4} + \frac{1}{(R_5 + j\omega L_5) + R_5} \right) = \frac{\dot{E}_5}{R_5}. \end{aligned}$$

Подставим в эту систему числовые выражения, учтя дополнительные (нулевые) ЭДС в ветвях, соответствующие с замечанием (1.3)

$$\dot{E}_2 = \dot{E}_4 = \dot{E}_6 = 0;$$

$$\begin{cases} \dot{V}_a (0,05 + j0,0167) - \dot{V}_b 0,05 - \dot{V}_c 0,01 = (-1) \dot{E}_1 0,05 + (-1) \dot{E}_3 (j0,00833) + \\ + (-1) \dot{E}_4 (j0,01) + (-1) \cdot \dot{I}_4; \\ -\dot{V}_a 0,05 + \dot{V}_b (0,05882 + j0,00529) - \dot{V}_c (0,00882 - j0,01477) = 1 \dot{E}_2 0,05 + \\ + (-1) \dot{E}_6 (0,00882 - j0,01477) + (-1) \dot{E}_2 0,02 + 0 \cdot \dot{I}_2; \\ -\dot{V}_a (-0,01) - \dot{V}_b (0,00882 - j0,01477) + \dot{V}_c (0,02314 - j0,02477) = \\ = 1 \dot{E}_4 (j0,01) + 1 \dot{E}_5 (0,00822 - j0,01477) + (-1) \dot{E}_5 (0,01429 + j0) + 0 \cdot \dot{I}_5; \end{cases}$$



Переведем к матричной форме типа (1.4)

$$[Y_g][V] = [C][Y_g][E_g] + [D][J]$$

0,05+j0,00167	-0,05+j0	-0,01+j0	2
-0,05+j0	0,05882+j0,00529	-0,000882+j0,01471	3
0,01+j0	-0,000882+j0,01471	0,02311-j0,02471	4

$$[Y_g] =$$

$$[V] = [V_a; V_b; V_c]^T; [Y_g] = \text{diag}[1/R_1; 1/(j\omega L_2); 1/(j\omega L_3);$$

$$1/j\omega C_4; 1/R_5; 1/(R_6 + j\omega L_6)] = [(0,05+j0); (0+j0,02); (0+j0,00882); (0-j0,01); (0,01428+j0); (0,00882-j0,01471)];$$

1 2 3 4 5 6

$$[C] =$$

$$[E_g] =$$

-1   0   -1   -1   0   0	120exp(j90°)
1   -1   0   0   0   -1	0
0   0   0   1   -1   1	100exp(-j90°)
	0
	100exp(-45°)
	0

$$[D] =$$

$$[J] = [(0,89+j0)];$$

## РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

### ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Цель расчета: выполнение на ЭЕМ (по готовой программе) расчета сложной электрической цепи, освоение матричного метода узловых напряжений, опытная проверка принципа взаимности.

#### Содержание работы.

3.1. Повторение расчета схемы, составленной в соответствии с заданием в расчетно-графической работе 1.

3.2. Повторение расчета схемы, составленной в соответствии с заданием в расчетно-графической работе 2.

3.3. Проверка принципа взаимности.

3.3.1. Определение тока, созданного в  $m$ -й ветви источником (ЭДС), действующим в  $n$ -й ветви. Определение тока  $n$ -й ветви, созданного тем же источником, действующим в  $m$ -й ветви. Сравнение результатов.

3.3.2. Определение напряжения между точками  $\alpha\beta$ , созданного источником тока, приложенным к точкам  $\gamma\delta$ . Определение напряжения между точками  $\gamma\delta$ , созданного тем же источником тока, приложенным к точкам  $\alpha\beta$ . Сравнение результатов.

Номера  $m$ -й и  $n$ -й ветвей приведены в табл. 3.1, а номера точек (узлов)  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$ ,  $\delta$  - в табл. 3.2.

Замечания. 3.1. Входные данные копируются в виде следующих матриц: матрицы соединений, диагональной матрицы сопротивлений, векторов (матриц-столбцов) ЭДС и источников тока.

3.2. Источники тока должны быть введены в состав обобщенных ветвей.

3.3. Выходные данные программы расчета - токи ветвей и обобщенные напряжения ветвей.

3.4. Схемы электрических цепей составляются, как и в работах 1 и 2, т.е. на основании графов, приведенных на рис. 1.1.



Таблица 3.1  
Летель и схема, по отношению к которым производится задание на-  
имности.

№ за- да- ния	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ab; ag	bd; fe	fg; cd	af; ed																							
2	ab; ef	cd; fd	be; fd	ac; bd																							
3	ag; bd	bc; fe	cd; fg	af; ce																							
4	af; ce	dc; fg	cb; ad	ec; bf																							
5	ab; cd	bc; fe	fd; ec	fb; ac																							
6	gf; ab	fe; bc	cd; af	ed; fb																							
7	af; be	gf; ec	bd; fc	cd; ae																							
8	ag; bf	bc; ed	fg; ec	af; ae																							
9	af; gf	ef; bc	ab; eg	da; cb																							
10	ac; fg	bc; de	ef; ab	eg; af																							
11	ab; ef	bc; fe	de; ac	af; be																							
12	af; gf	gh; fe	bc; hd	eh; cd																							
13	ae; df	gf; ba	ag; cb	fg; ed																							
14	fa; gc	ag; bd	bd; ef	dg; ab																							
15	fb; bd	ac; ab	bc; ef	fa; ec																							
16	ab; fe	ed; bc	dc; af	ef; dc																							
17	fg; ab	eo; gb	fa; dc	ac; ef																							
18	hg; ae	ef; bd	cd; ea	ab; fg																							
19	ab; ef	fc; da	ba; ae	de; fg																							
20	af; ec	fe; bd	dc; ab	ae; fg																							
21	ag; cb	bd; ef	ed; fg	gf; ba																							
22	ae; bd	be; ca	eo; ab	de; ba																							
23	ef; dc	bd; ae	bc; af	ed; cf																							
24	af; bc	be; ab	cd; ef	de; ab																							
25	ab; fe	ac; de	fd; ce	be; ad																							
26	ae; cf	bf; ad	af; ec	bd; ac																							
27	ab; ce	ac; ed	cd; eb	ad; bc																							

Таблица 3.2  
План условной схемы  $af; b; f; b$ , по отношению к которым  
производится задание наименности.

№ за- да- ния	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ac; ed	bf; gc	fb; ae	ge; df																							
2	ad; ec	gf; ec	ec; bf	ad; cf																							
3	ac; ge	df; bg	ae; ab	gc; bd																							
4	ac; df	bg; fa	ef; ab	ag; fe																							
5	fc; eb	bd; ae	ad; eb	bd; fc																							
6	gb; df	ad; eg	gc; bg	cf; ae																							
7	ab; fe	bc; ed	af; ca	cd; fd																							
8	ae; bd	ag; fa	eg; ca	cf; da																							
9	df; bc	ac; gb	eg; ab	ag; ce																							
10	ac; be	bd; eg	fd; be	gb; ec																							
11	ad; ce	cf; ec	bd; cf	fa; be																							
12	ad; gc	fb; ce	eb; gd	fd; ae																							
13	gg; db	ag; ef	gb; ec	ad; be																							
14	fb; cd	ec; fd	eb; ac	ea; gd																							
15	fc; ec	da; eb	fd; ac	ad; fc																							
16	ae; bd	be; cf	ad; ec	ce; gf																							
17	ad; gc	eb; cf	ae; bf	ag; be																							
18	gc; hd	fh; ga	be; hd	gh; af																							
19	af; ce	ab; ca	ba; fa	ec; bd																							
20	cf; ad	ae; fb	ca; ca	eb; eb																							
21	ae; bf	bg; fc	ad; be	cf; gb																							
22	ad; ce	da; be	ad; ae	ad; ae																							
23	ce; bf	ad; ec	bf; ad	ae; gf																							
24	ac; bd	ce; af	af; ae	cf; ae																							
25	ad; fc	be; cf	ea; cf	fc; be																							
26	af; be	cd; af	be; cd	ac; do																							
27	ac; ab	be; be	ec; bd	ae; cd																							



# РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 4

## УСТАНОВИЛИСЯ РЕЖИМЫ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ

3. Данная работа может быть предложена взамен работ 1 и 2 или

Цель расчета: ознакомление с методами расчета электрических цепей (метод контурных токов и метод узловых напряжений), со схемами соединения четырехполюсников, с теоремой об активном двухполюснике (понятие об эквивалентном генераторе) и с методом эквивалентного генератора.

### Содержание работы

4.1. Составление схемы, состоящей из трех четырехполюсников, соединенных заданным образом, и представляющей собой результирующий четырехполюсник.

На рис. 4.1 приведено 25 схем четырехполюсников. Номер схемы соответствует номеру фамилии в списке группы (по учебному журналу). Параметры четырехполюсников указаны в табл. 4.1.

Результирующий четырехполюсник составляется из трех одинаковых элементарных четырехполюсников. Сначала соединяются первый и второй элементарные четырехполюсники. Вид их соединения указан в табл. 4.2. Получается промежуточный четырехполюсник. К нему затем присоединяется третий четырехполюсник. Вид этого соединения задан в табл. 4.3. Методические указания.

а) Существуют следующие виды соединения четырехполюсников:


**A** - каскадное (к выходу одного подключается вход другого).

**Z** - последовательное (выходы двух четырехполюсников соединены последовательно между собой, выходы - между собой). **Y** - параллельное

(выходы соединены параллельно между собой, выходы - между собой), **H** - последовательно-параллельное (выходы соединены последовательно, выходы - параллельно), **E** - параллельно-последовательное (выходы соединены параллельно, выходы - последовательно).

б) Для определения входного сопротивления сложной электрической цепи можно воспользоваться одним из методов их расчета, подав на вход цепи известное напряжение и определив ток или поступив наоборот (подав ток и определив напряжение).

4.2. Определение тока короткого замыкания результирующего четырехполюсника.

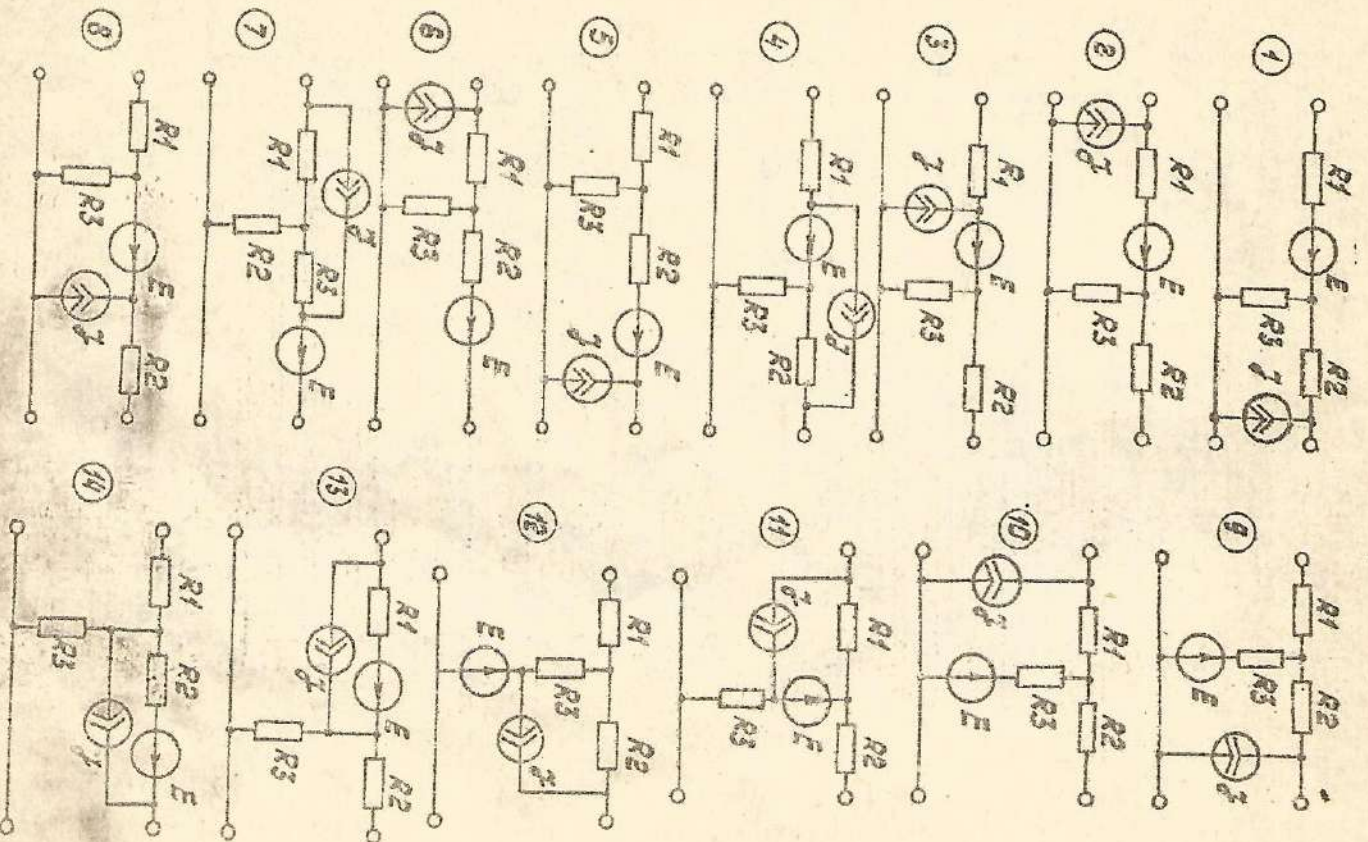



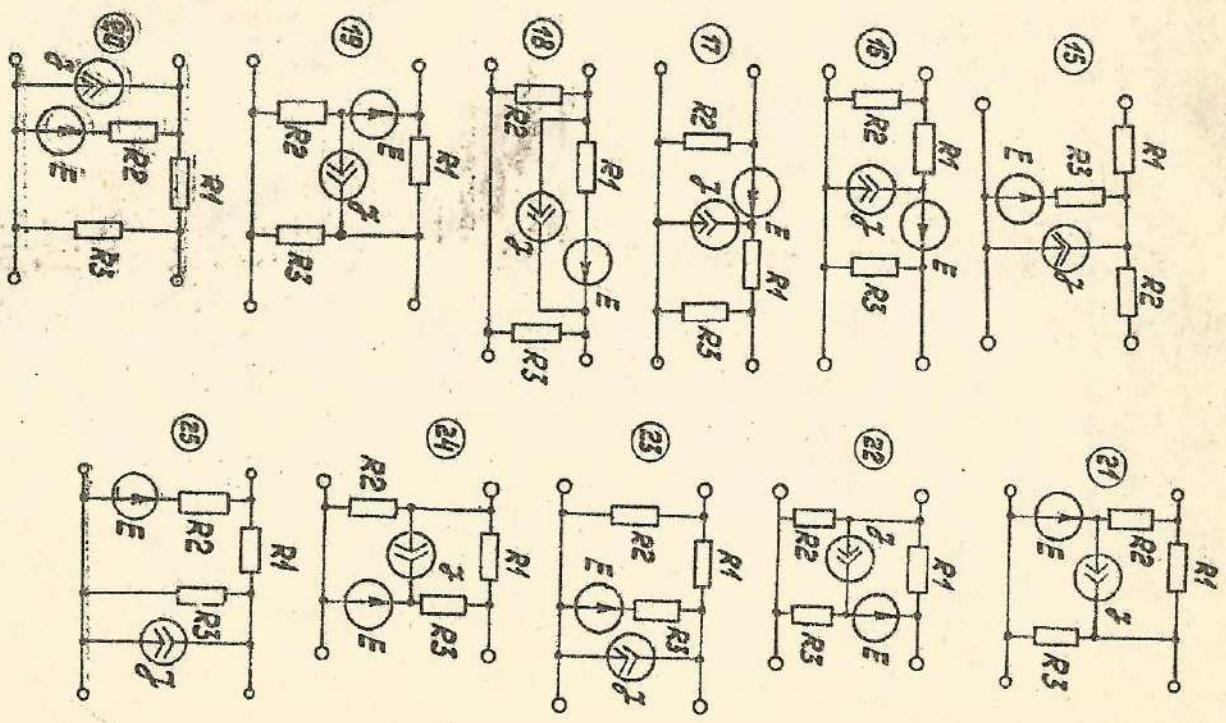


Рис. 4.1.

Цепь постоянного тока

Линия	1	2	3	4
$R_1$ , КОМ	1,1	1,0	0,82	2,4
$R_2$ , КОМ	1,6	1,2	0,91	2,2
$R_3$ , КОМ	3,3	3,9	2,0	6,2
$E$ , В	24	15	5	36
$J$ , МА	45	18	7	25

Таблица 4.1а

Цепь переменного тока

Таблица 4.1б

Линия	31	32	33	41
Ветвь 1	$X_L = 4,1$	$X_C = 4,0$	$R = 0,82$	$X_L = 2,4$
Ветвь 2	$X_C = 1,6$	$R = 1,2$	$X_L = 0,91$	$X_C = 2,2$
Ветвь 3	$R = 3,3$	$X_L = 3,9$	$X_C = 2,0$	$R = 6,2$
$E$ , В	24 $\angle 30^\circ$	15 $\angle 90^\circ$	5 $\angle 120^\circ$	36 $\angle 60^\circ$
$J$ , МА	45 $\angle 90^\circ$	18 $\angle 45^\circ$	7 $\angle 180^\circ$	25 $\angle 30^\circ$



Таблица 4.2

Схема соединения двух четырехполосников, дающая промежуточный четырехполосник

№ схемы	Г	Р	У	П	П	а	а	а	а
1	А	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
2	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
3	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
4	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
5	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
6	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
7	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
8	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
9	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
10	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
11	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
12	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
13	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
14	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
15	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
16	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
17	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
18	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
19	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
20	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
21	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
22	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
23	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
24	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
25	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г

Таблица 4.3

Схема соединения промежуточного и остальных (третьего) четырехполосника

№ схемы	Г	Р	У	П	П	а	а	а	а
1	А	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
2	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
3	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
4	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
5	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
6	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
7	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
8	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
9	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
10	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
11	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
12	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
13	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
14	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
15	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
16	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
17	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
18	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
19	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
20	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
21	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
22	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
23	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
24	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г
25	З	Г	З	З	Г	Г	Г	Г	Г



4.3. Определение напряжения холостого хода результирующего четырехполюсника.

4.4. Определение внутреннего сопротивления результирующего четырехполюсника.

4.5. Составление схемы генератора, эквивалентного результирующему четырехполюснику; определение максимальной мощности, отдаваемой им в нагрузку.

4.6. Требования к расчету.

4.6.1. При определении тока короткого замыкания и напряжении холостого хода рекомендуется воспользоваться ЭВМ. Одну из величин определить по методу контурных токов, другую - условных напряжений.

Внутреннее сопротивление можно определить вручную либо на ЭВМ.

4.6.2. По результатам расчета необходимо сделать проверку

$$R_g = U_{xx} / I_{кз}$$

на постоянном токе или

$$Z_g = U'_{xx} / I_{кз}$$

на переменном, где

$R_g$  -

активное внутреннее сопротивление;

$U_{xx}, I_{кз}$  -

постоянное напряжение холостого хода и ток короткого замыкания;

$Z_g$  -

комплексное внутреннее сопротивление;

$U'_{xx}, I_{кз}$  -

комплексные напряжения холостого хода и тока короткого замыкания.

## РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 5

### ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Цель работы: освоение методов расчета переходных процессов на примере цепи третьего порядка. Исследуется процесс прохождения премоультого импульса напряжения через линейный четырехполюсник тремя методами: классическим, операторным, переменных состояний.

#### Содержание работы.

5.1. Задание. Схемы четырехполюсников с нагрузочным резистором приведены на рис. 5.1. Импульс напряжения подается на вход четырехполюсника. Искомая величина - выходное напряжение.

Параметры элементов четырехполюсников во всех вариантах задания принимаются одинаковыми

$$L_1 = 1 \text{ Гн}, L_2 = 2 \text{ Гн}, \\ C_1 = 1 \text{ мкФ}, C_2 = 2 \text{ мкФ}$$



Внутреннее сопротивление источника  $R_1$  (оно введено в состав четырехполюсника) и сопротивление нагрузки  $R_2$  для разных академических групп даны в табл. 5.1. Длительность импульса  $T_{и} = 2 \text{ мс}$ . уровень импульса  $U_{и} = 5 \text{ В}$ .

Таблица 5.1

Группа	1	2	3	4
$R_1$ , ком	1.1	1.1	3	0.5
$R_2$ , ком	1.2	1.5	0.8	1.5

Примечание. Переходный процесс в исследуемой цепи состоит из двух стадий. Начальные независимые условия на первой стадии переходного процесса - нулевые, т.е. четырехполюсник до подачи импульса был обесточен. Чтобы определить независимые начальные условия для второй стадии процесса, необходимо определить значения переменных состояний (токов в индуктивностях, напряжений на емкостях) в момент прохождения заданного фронта импульса. В таком случае потребуется два вычисления программы расчета переходного процесса на ЭВМ. Поэтому здесь более удобно применение метода наложения. Он основан на представлении исходного импульса как суммы двух ступенчатых воздействий, причем



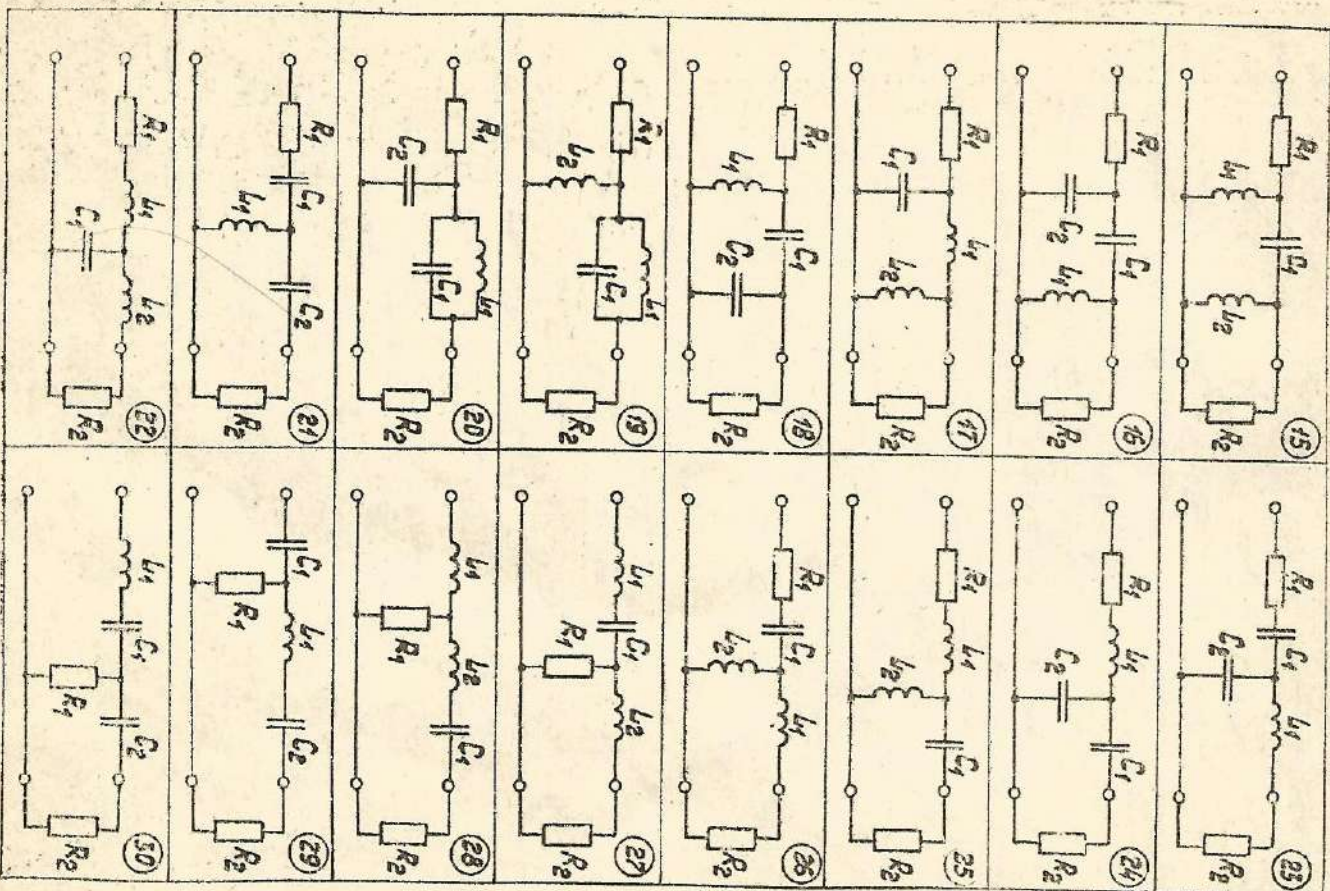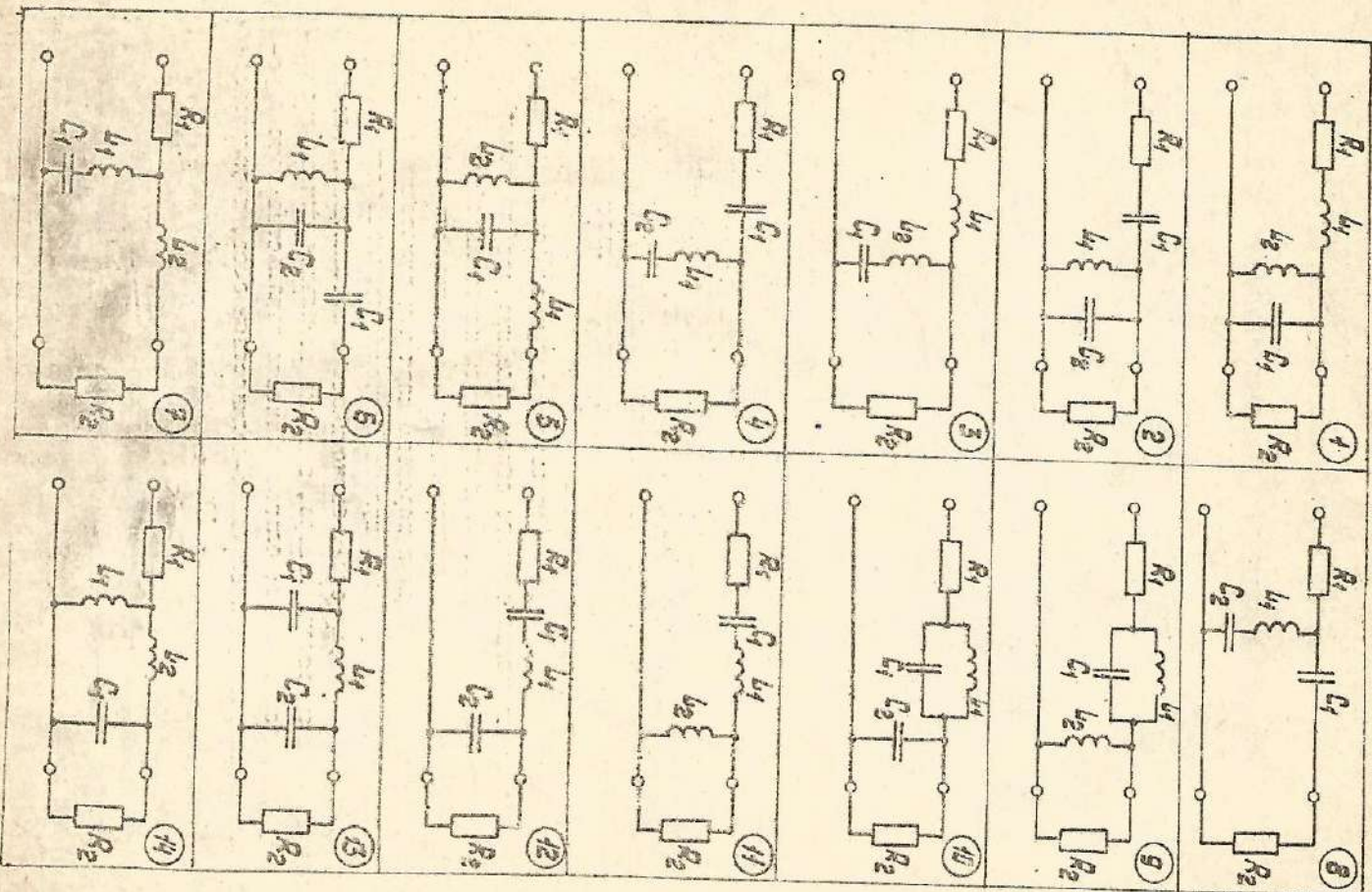



второе ступенчатое воздействие симметрично первому воздействию относительно оси времени и смещено на  $T_n$  (рис. 5.2). Поэтому реакция от второго воздействия на линейный четырехполюсник определяется как

$$u_{\delta \text{ вх}, 2}(t) \equiv 0, \quad t < T_n, \\ u_{\delta \text{ вх}, 2}(t) = -u_{\delta \text{ вх}, 1}(t - T_n), \quad t > T_n,$$

где  $u_{\delta \text{ вх}, 1}$  - выходная реакция четырехполюсника на первое ступенчатое воздействие. При этом

$$u_{\delta \text{ вх}}(t) = u_{\delta \text{ вх}, 1}(t) + u_{\delta \text{ вх}, 2}(t).$$

## 5.2. Подготовка данных для расчета на ЭВМ

### Классический метод.

5.2.1. Определить установленившееся значение искомого напряжения первой стадии переходного процесса на постоянном токе

$$u_{\delta \text{ вх}, 1, \text{уст}} = u_{\delta \text{ вх}, 1, \text{уст}}.$$

5.2.2. Составить характеристическое уравнение цепи в виде

$$ap^3 + bp^2 + cp + d = 0$$

любым известным методом (выходного сопротивления, методом глядного определителя или другим).

5.2.3. Определить зависимость начальные условия  $u_{\delta \text{ вх}}(0_+)$ .

$$\frac{du_{\delta \text{ вх}}}{dt} \Big|_{t=0_+} = \frac{d^2 u_{\delta \text{ вх}}}{dt^2} \Big|_{t=0_+},$$

Для этого используется система уравнений цепи, записанная по законам Кирхгофа для мгновенных значений. Кроме того, необходимо учесть, что начальные независимые условия были нулевыми.

### Операторный метод.

5.2.4. Принять установленившееся значение искомой величины и начальные независимые условия согласно п. 5.2.1, 5.2.3 классического метода.

5.2.5. Рассчитать значения переменных состояния в установившемся режиме от действия первого ступенчатого воздействия

5.2.6. Определить начальные независимые условия для свободного режима переходного процесса

$$u_{\delta \delta}(0_+) = u_{\delta}(0_+) - u_{\delta \text{ вх}, 1, \text{уст}};$$

$$u_{\delta \delta \delta}(0_+) = u_{\delta \delta}(0_+) - u_{\delta \text{ вх}, 1, \text{уст}}.$$

5.2.7. Составить операторную схему замещения четырехполюсника для свободного режима и определить изображение искомой свободной составляющей напряжения в следующей канонической форме

$$F_{\delta \delta}(p) = \frac{a_2 p^2 + a_1 p + a_0}{b_3 p^3 + b_2 p^2 + b_1 p + b_0},$$

где  $a_i, b_i$  - постоянные коэффициенты.

### Метод переменных состояния.

5.2.8. Составить систему уравнений относительно переменных состояния в матричном виде

$$\dot{[X]} = [L][X] + [M][E_j], \quad (5.1)$$

где  $[X], [\dot{X}]$  - вектор-столбцы переменных состояния и их производных размерности  $j=3$  (число переменных состояний);  $[L]$  - квадратная матрица 3-го порядка;  $[M]$  - прямоугольная матрица размерности  $j \times q$ , где  $q$  - общее число источников ЭДС и тока (в данном случае  $q=1$ );  $[E_j]$  - вектор-столбец напряжений источников ЭДС и токов источников тока. Элементы матриц  $[L]$  и  $[M]$  определяются только параметрами четырехполюсника и его топологией.

Примечание: 1). При составлении системы (5.1) можно воспользоваться системой уравнений четырехполюсника, составленной по законам Кирхгофа по п. 5.2.3 классического метода или методом наложения.

2) Вектор-столбец переменных состояния для  $t=0_+$   $[X(0_+)] = [0, 0, 0]^T$  принимается согласно пункту 5.2.3.

5.2.9. Составить уравнение связи переменных состояния и искомого напряжения

$$u_{\delta \delta \text{ вх}, 1} = [W][X] + [Z][E_j], \quad (5.2)$$

где  $[W]$  и  $[Z]$  - топологические матрицы размерности  $m \times j$  и  $m \times q$ ,  $m$  - число выходных переменных (в нашем случае  $m=1$ ).

5.3. Выполнение работы на ЭВМ.

Вызвать требуемую программу расчета переходных процессов и ввести необходимые данные. По окончании расчетов зафиксировать полученные результаты и сравнить их между собой.

ПРИМЕР. Рассчитать переходный процесс прохождения прямоугольного импульса амплитудой 5В длительностью  $T_n = 2 \text{ мс}$  через линейный четырехполюсник (рис. 5.3).



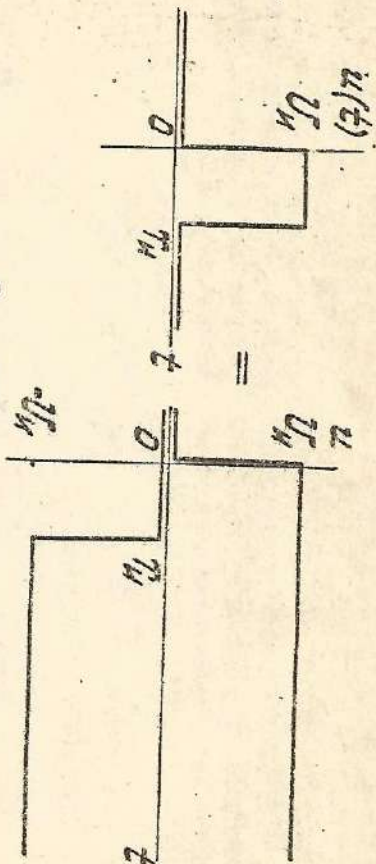


Рис. 5.2.

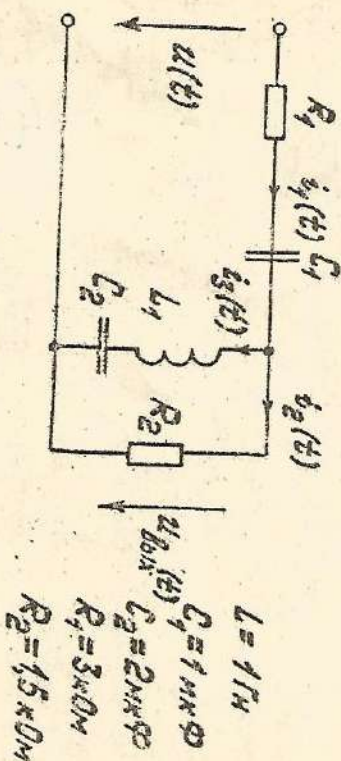


Рис. 5.3.

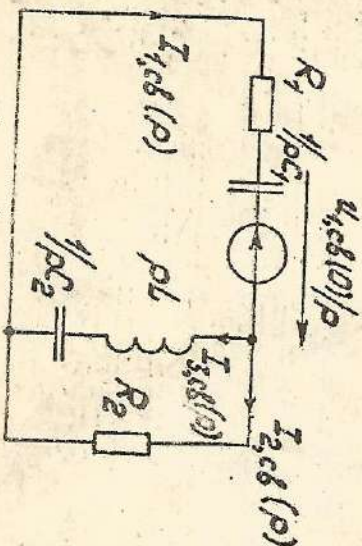


Рис. 5.4.

Подготовка данных для расчета.  
1) Классический метод

В схеме замещения четырехполюсника для установившегося режима от действия первой ступенчатой функции  $e(t) = E = 56$  (рис. 5.2) определим установившееся значение искомого напряжения  $U_{2уст}$ . Методом эквивалентного сопротивления составим характеристическое уравнение

$$Z_{BX}(p) = R_1 + \frac{1}{pC_1} + \frac{(pL_1 + 1/(pC_2))R_2}{pL_1 + 1/(pC_2) + R_2},$$

что приведет (после подстановки числовых значений) к кубическому уравнению

$$a_3 p^3 + a_2 p^2 + a_1 p + a_0 = 0;$$

где  $a_3 = 9 \cdot 10^{-9}$ ;  $a_2 = 11 \cdot 10^{-6}$ ;  $a_1 = 2,5 \cdot 10^{-3}$ ;  $a_0 = 1$ .

Начальные независимые условия - нулевые:

$$u_{C1}(0) = 0; u_{C2}(0) = 0; i_{L1}(0) = i_{L2}(0) = 0. \quad (5.3)$$

Для определения начальных зависимых условий

$$\begin{aligned} u_{C2}(0_+); u'_{C2}(0_+) = \frac{d u_{C2}}{dt} \Big|_{t=0_+}; u''_{C2}(0_+) = \frac{d^2 u_{C2}}{dt^2} \Big|_{t=0_+}, \\ \text{составим систему уравнений по закону Кирхгофа для момента времени } t = 0_+ \end{aligned}$$

$$\begin{cases} i_1(0_+) - i_2(0_+) - i_3(0_+) = 0; \\ L i'_1(0_+) + u_{C2}(0_+) - R_2 i_2(0_+) = 0; \\ R_1 i_1(0_+) + u_{C1}(0_+) + R_2 i_2(0_+) = E. \end{cases} \quad (5.4)$$

Система (5.4) и условия (5.3) позволяют определить любые токи и напряжения для  $t = 0_+$ . В частности,  $u_{C2}(0_+) = 1,666$  дифференцируя необходимые уравнения из системы (5.3), и, используя уравнения связи между токами и напряжениями в емкостях и индуктивностях

$$u_{C1}(0_+) = L i'_1(0_+); i'_2(0_+) = C \frac{d u_{C2}}{dt} \Big|_{t=0_+},$$

находим остальные зависимые условия:

$$u'_{C1}(0_+) = -2037,037 \text{ В/с}; \quad u''_{C2}(0_+) = 1,934 \cdot 10^6 \text{ В/с}^2$$



## 2) Операторный метод

Оставим операторную схему замещения для свободного режима (рис. Б.4), в которой

$$U_{C1,ycm} = 5B, \quad U_{C1,c8}(0) = U_C(0) - U_{C1,ycm}(0) = -5B;$$

$$U_{C2,ycm} = 0, \quad U_{C2,c8}(0) = U_{C2}(0) - U_{C2,ycm}(0) = 0B;$$

$$I_{L1,ycm} = 0, \quad i_{L1,ycm}(0) = i_{L1}(0) - I_{L1,ycm}(0) = 0A.$$

Найдем изображение искомого напряжения  $U_{C2,c8}(p)$ , например, с помощью метода узловых потенциалов (за нулевой примем потенциал нижнего узла схемы)

$$\varphi(p) = (1/R_2 + 1/(R_1 + 1/pC_1) + 1/(pL_1 + 1/pC_2)) = (1/p)(1/(R_1 + 1/pC_1)),$$

$$U_{C2,c8}(p) = \varphi(p) = F_1(p)/F_2(p),$$

$$F_1(p) = a_2 p^2 + a_1 p + a_0,$$

$$F_2(p) = b_3 p^3 + b_2 p^2 + b_1 p + b_0,$$

$$a_2 = 15 \cdot 10^{-9}; \quad a_1 = 0; \quad a_0 = 2,5 \cdot 10^{-5};$$

$$b_3 = 9 \cdot 10^{-9}; \quad b_2 = 11 \cdot 10^{-8}; \quad b_1 = 7,5 \cdot 10^{-5}; \quad b_0 = 1.$$

где

### 3) Метод переменных состояния

Из системы уравнений цепи по законам Кирхгофа (рис. Б.3) для произвольного момента времени получим систему уравнений относительно переменных состояния  $[X] = [i_3(t); u_{C1}(t); u_{C2}(t)]^T$

$$\begin{cases} i_3'(t) = (-R_1 R_2 / (R_1 + R_2)) i_3(t) - (R_2 / (R_1 + R_2) L_1) u_{C1}(t) - (1/L_1) u_{C2}(t) + \\ + (R_2 / ((R_1 + R_2) L_1)) E; \\ u_{C1}'(t) = (R_2 / (R_1 + R_2) C_1) i_3(t) - (1/(R_1 + R_2) C_1) u_{C1}(t) + (1/(R_1 + R_2) C_1)) E; \\ u_{C2}'(t) = (1/C_2) i_3(t) + E \end{cases}$$

или в матричной форме  $[X]' = [L][X] + [M][E]$ , где

$-10^{-3}$	$-0,333$	$-1$	$0,333$
$-3,333 \cdot 10^5$	$-2,222$	$0$	$0,222 \cdot 10^3$
$5 \cdot 10^5$	$0$	$0$	$0$

 $[L] =$ 

$3,333 \cdot 10^5$	$-2,222$	$0$
--------------------	----------	-----

 $[M] =$ 

$0,222 \cdot 10^3$
--------------------

 $[E] = 5.$

Иной способ формирования системы уравнений (5.1) состоит в применении метода наложения, для чего предварительно (в соответствии с принципом компенсации) емкости замещаются источниками ЭДС, а индуктивности - источниками тока (рис. Б.5). В схемах рис. Б.6 а, б, г определяются величины, пропорциональные  $i_3' = i_3'$  (это  $u_3 = L i_3'$ ) и  $u_0$  (это  $u_C = C u_C'$ ), а затем составляются системы уравнений типа (5.1) и (5.2).

$$\begin{cases} u_3 = -(R_1 R_2 / (R_1 + R_2)) i_3 + (-R_2 / (R_1 + R_2)) u_{C1} + (-1) u_{C2} + (R_2 / (R_1 + R_2)) E; \\ i_{C1}' = (R_2 / (R_1 + R_2)) i_3 + (-1/(R_1 + R_2)) u_{C1} + 0 u_{C2} + (1/(R_1 + R_2)) E; \\ i_{C2}' = 1 i_3 + 0 u_{C1} + 0 u_{C2} + (R_2 / (R_1 + R_2)) E. \end{cases}$$

Составим уравнение связи

$$u_{C2,вых}'(t) = -(R_1 R_2 / (R_1 + R_2)) i_3' + (-R_2 / (R_1 + R_2)) u_{C1}' + 0 u_{C2}' + (R_2 / (R_1 + R_2)) E.$$

Перейдем к матричной форме

$-10$
$-0,333$
$0$

 $[W] =$ 

$-0,333$
----------

 $[E] = 5; \quad [Z] = 0,333.$

### СВОДКА РЕЗУЛЬТАТОВ

а) выражение выходного напряжения:

- классический метод

$$x(t) = u_2(t) = 1,74552 e^{-169,71 t} + (-0,07835 \cos 614,627 t - 2,8998 \sin 614,627 t) e^{-526,256 t}$$

- операторный метод

$$x(t) = u_2(t) = 1,7456 e^{-169,71 t} + (-0,07835 \cos 614,627 t - 2,8998 \sin 614,627 t) e^{-526,256 t}$$



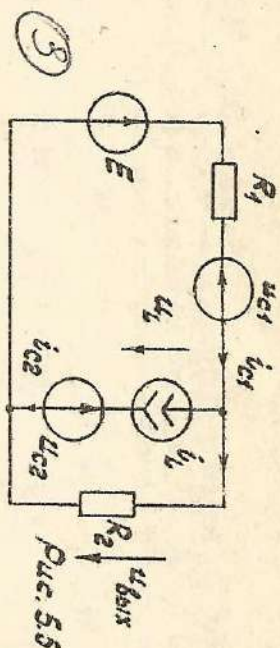


Рис. 5.5

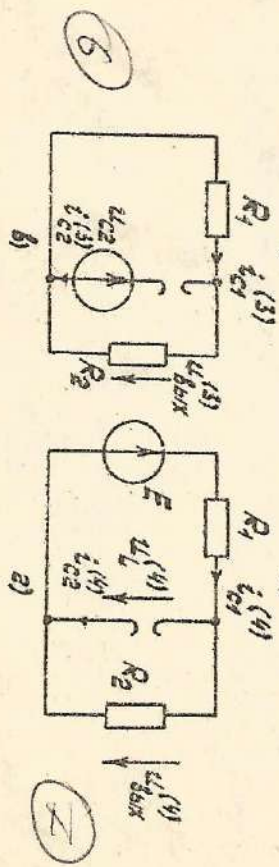
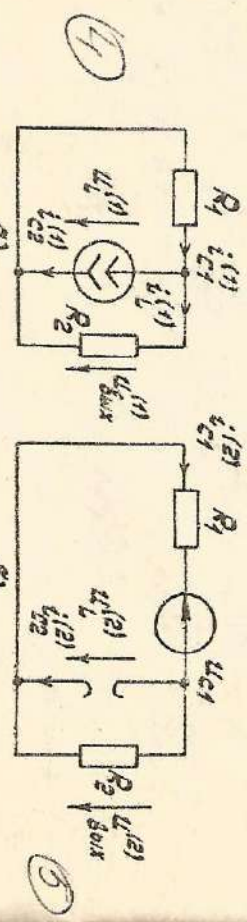


Рис. 5.6.

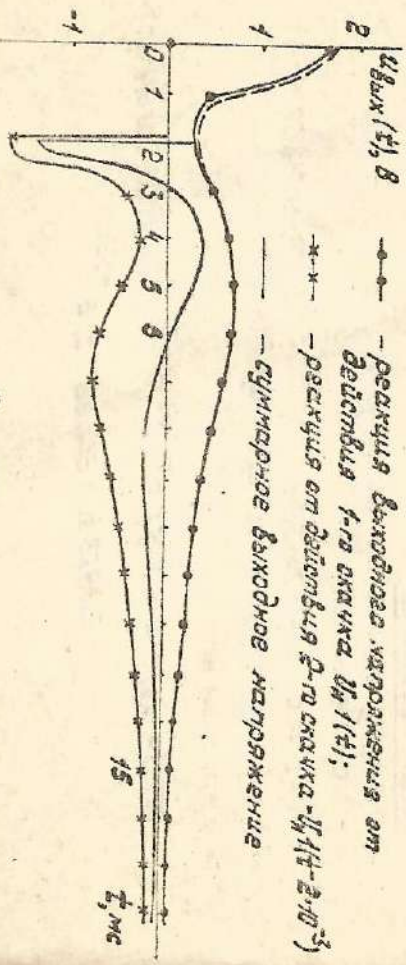


Рис. 5.7.

б) таблица значений выходного напряжения

t, мс	Классический метод	Операторный метод	Метод переменных состояний
0	1.667	1.667	1.667
1	0.4470	0.4471	0.44706
2	0.2802	0.2802	0.2802
3	0.4776	0.4777	0.47765
4	0.6698	0.6698	0.66982
5	0.7386	0.7386	0.73857
6	0.6974	0.6975	0.69746
7	0.5997	0.5997	0.59974
8	0.4910	0.4910	0.49098
9	0.3958	0.3958	0.39588
10	0.3214	0.3215	0.32146
11	0.2656	0.2656	0.26560
12	0.2230	0.2230	0.22305
13	0.1891	0.1892	0.18916
14	0.1609	0.1609	0.16091
15	0.1367	0.1367	0.13670
16	0.1158	0.1158	0.11580
17	0.09782	0.09782	0.097821
18	0.08249	0.08250	0.082498
19	0.06953	0.06953	0.069533
20	0.05861	0.05861	0.058614

Выражение выходного напряжения и его таблица дана без учета того, что через 2 мс импульс исчез. Трафик выходного напряжения приведен на рис. 5.7.



# АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ В ЦЕПИ С НЕДЕЛИНЫМ РЕАКТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Цель работы - освоение метода сопряжения интервалов; выполнение расчета цепи с кусочно-линейным реактивным элементом.

## Содержание работы

В работе для каждого варианта схем (рис. 6.1) выполняются расчеты установившихся режимов и переходного процесса в цепи постоянного тока с одним реактивным нелинейным элементом (НЭ), имеющим симметричную кусочно-линейную характеристику. Характеристика НЭ для первого кванта (положительная ветвь) приведена на рис. 6.2. Параметры тока и перегиба для различных вариантов даны в табл. 6.1.

## 6.1. Подготовка данных

6.1.1. Построить в удобном масштабе характеристику НЭ (положительную и отрицательную ветви).

6.1.2. Определить уравнения линейных участков в виде

$$\frac{d\psi}{dx} = a_n x + b_n, \quad (6.1)$$

где  $a_n = d\psi_n/dx$  - дифференциальный параметр НЭ на линейных участках,  $n$  - номер участка.

6.1.3. Методом эквивалентного генератора (нагрузка - нелинейный элемент) привести данную цепь в установившихся режимах до коммутации и после коммутации к одноконтурной цепи (сводится к определению  $R_{экв}$  и  $E_{экв}$ ).

6.1.4. Определить начальную и конечную координаты рабочей точки на характеристике НЭ (т.е. стационарное состояние НЭ до и после коммутации). Координаты начальной точки служат начальными условиями  $i_L(0)$  или  $\psi_C(0)$  для расчета переходного процесса.

6.1.5. По законам Кирхгофа определить установившиеся значения искомого величины  $x_{уст}$  после коммутации.

6.1.6. На основе законов Кирхгофа для заданной схемы составить уравнение, описывающее связь между искомой величиной  $x(t)$  и переменной состояния ( $i_L(t)$  или  $\psi_C(t)$ ) в следующей форме

$$x(t) = d_1 i_L(t) + d_2 \quad \text{или} \quad x(t) = d_1 \psi_C(t) + d_2,$$

где  $d_1, d_2$  - постоянные коэффициенты.

6.1.7. Составить для одной из схем после коммутации характеристическое уравнение в виде

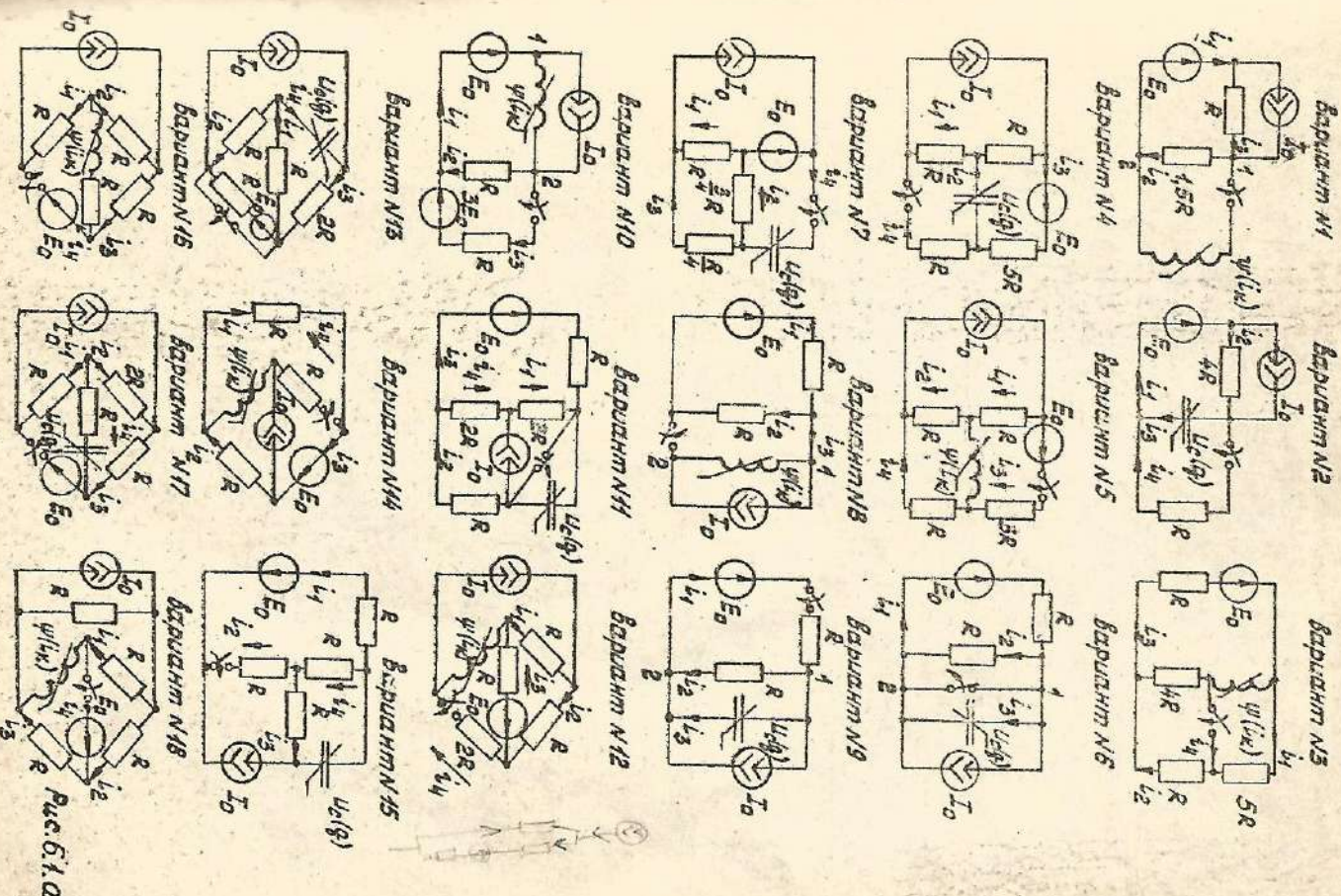


Рис. 6.1.10



Рис. 6.2.


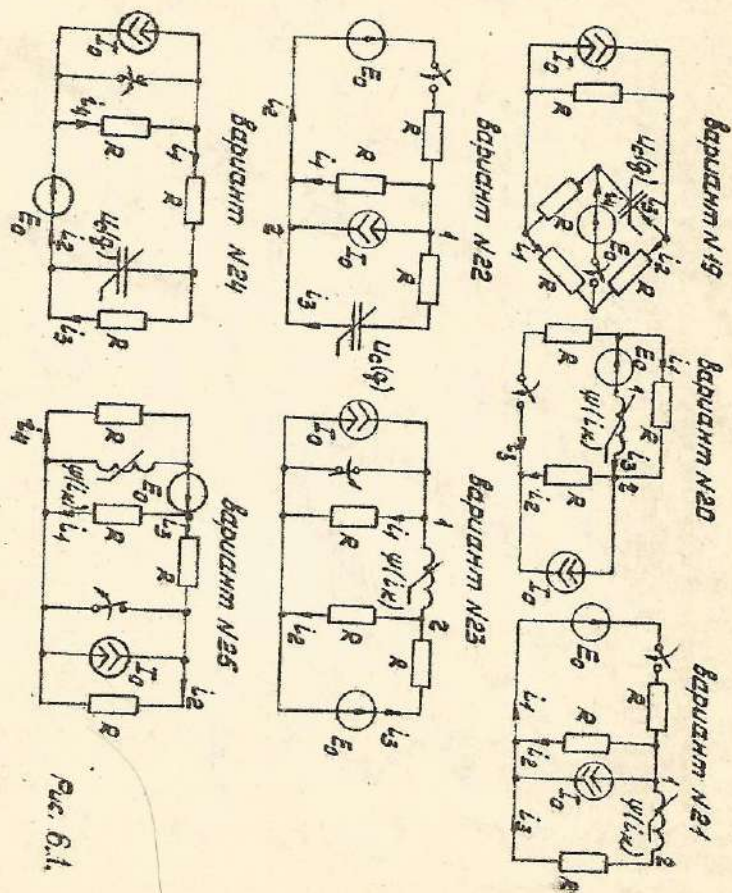


Рис. 6.1.

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ ЦЕПИ

Таблица 6.1.

N п/п	E <sub>0</sub> В	I <sub>0</sub> мА	R кОм	Хар. №3	Координаты точек (ψ-В0, i-A, q-Кл, u-B)						Искомая величина			
					a I						Г р у п п а			
					ψ	a	I	b	c		1	2	3	4
1	50	1000	0.02	φ(1)	0.01	0.25	0.02	0.75	0.2576	1.75	11	12	13	u12
2	120	1000	0.02	q(u <sub>c</sub> )	0.005	20	0.01	80	0.11	120	11	12	13	u12
3	60	-	0.15	φ(1)	0.006	0.08	0.009	0.2	0.01	0.3	13	12	11	14
4	12	300	0.10	q(u <sub>c</sub> )	0.0005	10	0.001	30	0.0012	55	13	12	11	14
5	200	600	0.10	ψ(1)	0.025	0.1	0.035	0.5	0.04	1.0	11	12	13	u12
6	60	0.4	0.02	q(u <sub>c</sub> )	0.0004	5	0.0008	15	0.001	35	11	12	13	u12
7	60	200	0.30	q(u <sub>c</sub> )	0.0004	10	0.0008	30	0.001	70	11	12	13	u12
8	50	30	0.40	ψ(1)	0.5	0.02	0.9	0.06	1.1	0.1	13	12	11	14
9	100	200	0.10	q(u <sub>c</sub> )	0.0004	5	0.0008	25	0.001	45	12	11	13	u12
10	50	1200	0.05	ψ(1)	0.02	0.4	0.036	1.2	0.044	2	11	13	12	u12
11	50	1000	0.05	q(u <sub>c</sub> )	0.02	10	0.04	30	0.05	70	12	11	13	u12
12	150	300	0.10	φ(1)	0.01	0.06	0.018	0.14	0.024	0.26	13	12	11	14
13	120	100	0.20	q(u <sub>c</sub> )	0.008	8	0.016	24	0.02	40	11	13	12	14
14	150	30	1.00	ψ(1)	0.0006	0.01	0.001	0.22	0.0011	0.032	12	11	13	14
15	150	30	1.00	q(u <sub>c</sub> )	0.0024	12	0.004	28	0.0048	44	13	12	11	14
16	45	35	1.00	ψ(1)	0.0005	0.004	0.0009	0.01	0.0011	0.02	11	13	12	14
17	60	40	1.00	q(u <sub>c</sub> )	0.0024	12	0.0036	28	0.0044	52	12	11	13	14
18	180	300	1.00	ψ(1)	0.006	30	0.014	0.05	0.018	0.13	13	12	11	14
19	300	300	1.00	q(u <sub>c</sub> )	0.0007	50	0.0009	120	0.001	200	12	11	13	14
20	50	100	1.00	ψ(1)	0.002	0.01	0.0035	0.03	0.005	0.09	13	12	11	14
21	60	10	1.00	φ(1)	0.05	0.002	0.09	0.006	0.1	0.011	11	12	13	u12
22	60	20	0.60	q(u <sub>c</sub> )	0.005	4	0.0058	12	0.012	22	12	13	11	u12
23	30	45	1.00	ψ(1)	0.01	0.004	0.018	0.012	0.022	0.022	13	11	12	u12
24	30	100	1.00	q(u <sub>c</sub> )	0.005	4	0.01	12	0.014	22	12	13	11	u12
25	36	220	0.60	φ(1)	0.001	0.016	0.002	0.024	0.0024	0.0567	11	12	13	14

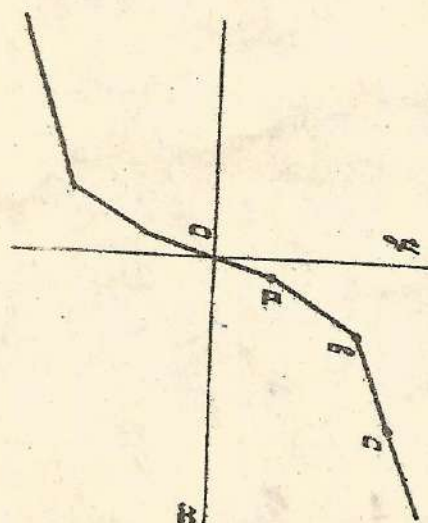

$$h a_2 p + g = 0,$$

где  $h$  и  $g$  - постоянные коэффициенты, которые необходимо вычислить.

## 6.2. Расчет на ЭВМ

Вызвать программу расчета переходного процесса в нелинейной цепи.

Ввести: число участков НЗ, постоянные коэффициенты характеристического уравнения  $h$  и  $g$ , установленные значение искомой величины  $x_{уст}$ , коэффициенты  $U_c$  и  $i_c$ , независимое начальное условие  $U_c(0)$  или  $i_c(0)$ , а затем последовательно абсциссу и ординату сначала одной, а затем другой граничных точек начального участка.

ЭВМ вычисляет постоянную интегрирования в общем решении уравнения цепи, момент окончания начального участка и выводит искомую функцию  $x(t)$ , а также момент окончания начального участка. Вводятся абсциссы и ординаты следующей точки НЗ и процесс повторяется. На последнем участке переходный процесс рассчитывается вплоть до момента  $5\tau_c$  - постоянная цепи (за время  $5\tau_c$  - свободная составляющая затухает примерно в 20 раз).

## 6.3. Оформление результатов

Пояснительная записка к типовому расчету должна содержать:



- а) Задание на выполнение типового расчета.
- б) Описание этапов расчета переходного процесса.
- в) Общий график переходного процесса.

График должен быть оформлен в соответствии с существующими правилами (указание равномерных масштабных делений и величин на осях, четкая простановка точек и т.д.).

На графике должны быть указаны моменты сопряжения интервалов. Продолжительность графика должна быть достаточной для определения по нему времени установления переходного процесса.

ПРИМЕР. Выполнить расчет установившегося и переходного процессов в цепи постоянного тока с одной нелинейной емкостью (рис. 6.3), имеющей симметричную кусочно-линейную характеристику (рис. 6.4). Определить поддемит ток  $i_3(t)$ .

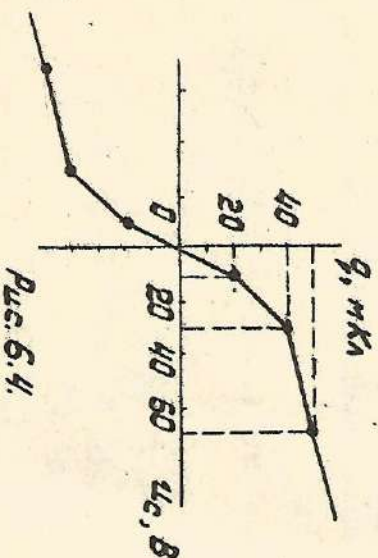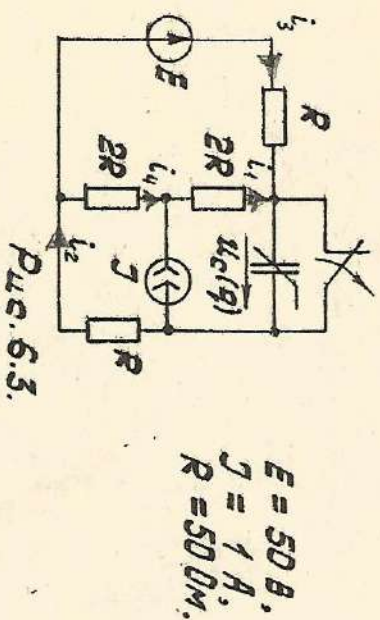1. Определим уравнения линейных участков емкости, подставив в выражение (6.1) координаты точек характеристики НЗ на соответствующем участке





1-й участок

$$\begin{cases} q_1(-70) = a_1(-70) + b_1 = -50 \\ q_1(-30) = a_1(10) + b_1 = -40 \end{cases}$$

откуда следует  $a_1 = 0,25 \text{ мкА/В}$ ,  $b_1 = -32,5 \text{ мкА}$ ,  $q_1(u_c) = 2u_c$ . Аналогично находим уравнения для других участков:

2-й участок  $q_2(u_c) = u_c - 10$ ;  $a_2 = 1$ ;  $b_2 = -10$ ;

3-й участок  $q_3(u_c) = 2u_c$ ;  $a_3 = 2$ ;  $b_3 = 0$ ;

4-й участок  $q_4(u_c) = u_c + 10$ ;  $a_4 = 1$ ;  $b_4 = 10$ ;

5-й участок  $q_5(u_c) = 0,25u_c + 32,5$ ;  $a_5 = 0,25$ ;  $b_5 = 32,5$ .

2. Используя метод эквивалентного генератора относительно нелинейной емкости, упростим исходную цепь (рис. 6.5).

$$R_{экб} = R + 4R^2 / (4R + R) = 90 \text{ Ом},$$

$$E_{экб} = U_{аб} = 110 \text{ В},$$

где  $U_{аб}$  - определяется любым удобным способом.

3. Определим координаты начальной и конечной рабочих точек на характеристике из схем для установившегося режима до и после коммутации

$$u_c(0) = 0 \quad (\text{емкость замкнута}), \quad u_{уст}(t) = U_{аб} = 110 \text{ В}.$$

4. На основе уравнений Кирхгофа в цепи (рис. 6.3)


$$\begin{cases} Ri_3(t) - 2Ri_4(t) - 2Ri_4(t) = E; \\ 2Ri_4(t) + 2Ri_4(t) + Ri_2(t) + u_c(t) = 0; \\ i_1(t) - i_4(t) = I; \\ i_2(t) - i_3(t) - i_4(t) = 0 \end{cases}$$

составим (например, методом исключения Гаусса) уравнение связи между искомой величиной  $i_3(t)$  и переменной состоянием  $u_c(t)$

$$i_3(t) = a_1 u_c(t) + d_1,$$

$$\text{где } a_1 = -0,09, \quad d_1 = 0,778$$

- вычисляемые константы.

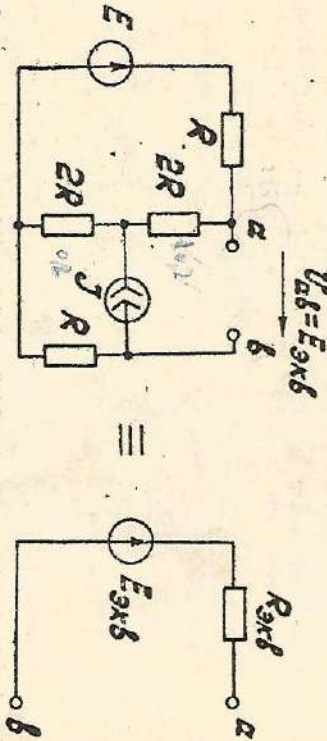

5. Составим характеристическое уравнение цепи, учитывая, что  $a_n = dq/du_c = \Delta q/\Delta u_c$  - дифференциальный параметр нелинейной емкости на  $n$ -м линейном участке

$$R_{экб} + 1/(g a_n) = 0 \quad \text{или} \quad R_{экб} g a_n + 1 = 0,$$

откуда следует, что  $h = R_{экб} g = 90$ ,  $g = 1$ . Префик процесса, рассчитанного на ЗЕМ, приведен на рис. 6.6.


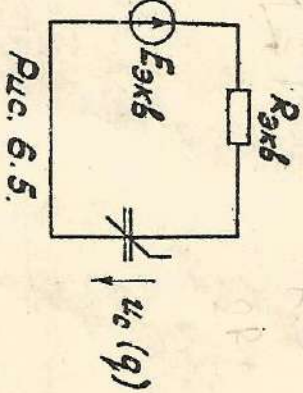


Рис. 6.6.

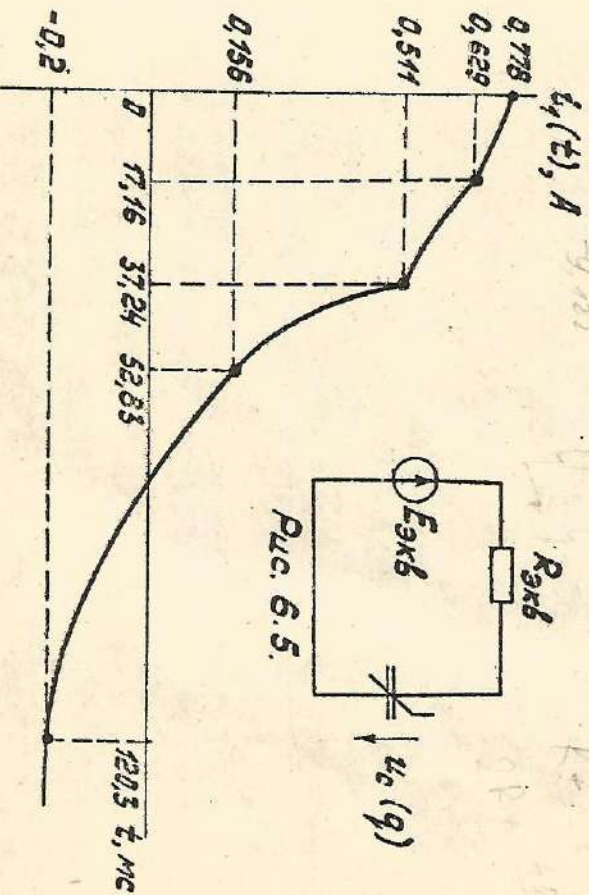

ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС В ДЛИННОЙ ЛИНИИ

Цель расчета - освоение волнового метода анализа переходных процессов в цепях с распределенными параметрами.

7.1. Содержание работы - определение волн тока и напряжения, возникающих при коммутации, а также вследствие отражений от неоднородности или прохождения через неоднородность; применение метода наложения для определения электрических величин, построение их графиков.

Требуется определить все волны напряжения и тока, возникшие в линиях к указанному в задании моменту времени  $T$ , записать уравнения этих волн в виде функции

$$u_{np}(x, t), u_{обс}(x, t), i_{np}(x, t), i_{обс}(x, t),$$

построить друг под другом графики волн напряжения и результирующий график

$$u(x, T) = u_{прех}(x, T) + \sum u_{np}(x, T) + \sum u_{обс}(x, T),$$

а также график тока

$$i(x, T) = i_{прех}(x, T) + \sum i_{np}(x, T) - \sum i_{обс}(x, T).$$

7.2. Указания.

7.2.1. Цель (рис. 7.1) содержит две одинаковые линии без потерь, у которых даны

$R_g$  - волновое сопротивление,

$t$  - время пробега волны вдоль одной линии,


источники напряжения  $U$ , подключенного к первой линии непосредственно или через сосредоточенный элемент.

7.2.2. Коммутация совершается в месте соединения линий в момент времени  $t = 0$ .



7.2.3. В каждой схеме накопится два сосредоточенных элемента (сопротивление, индуктивность или емкость), влияющих на протекание переходного процесса.

7.2.4. В некоторых схемах пунктиром указано сопротивление учета конденсатора  $R_y$ , величина которого несравненно больше  $R_g$ .

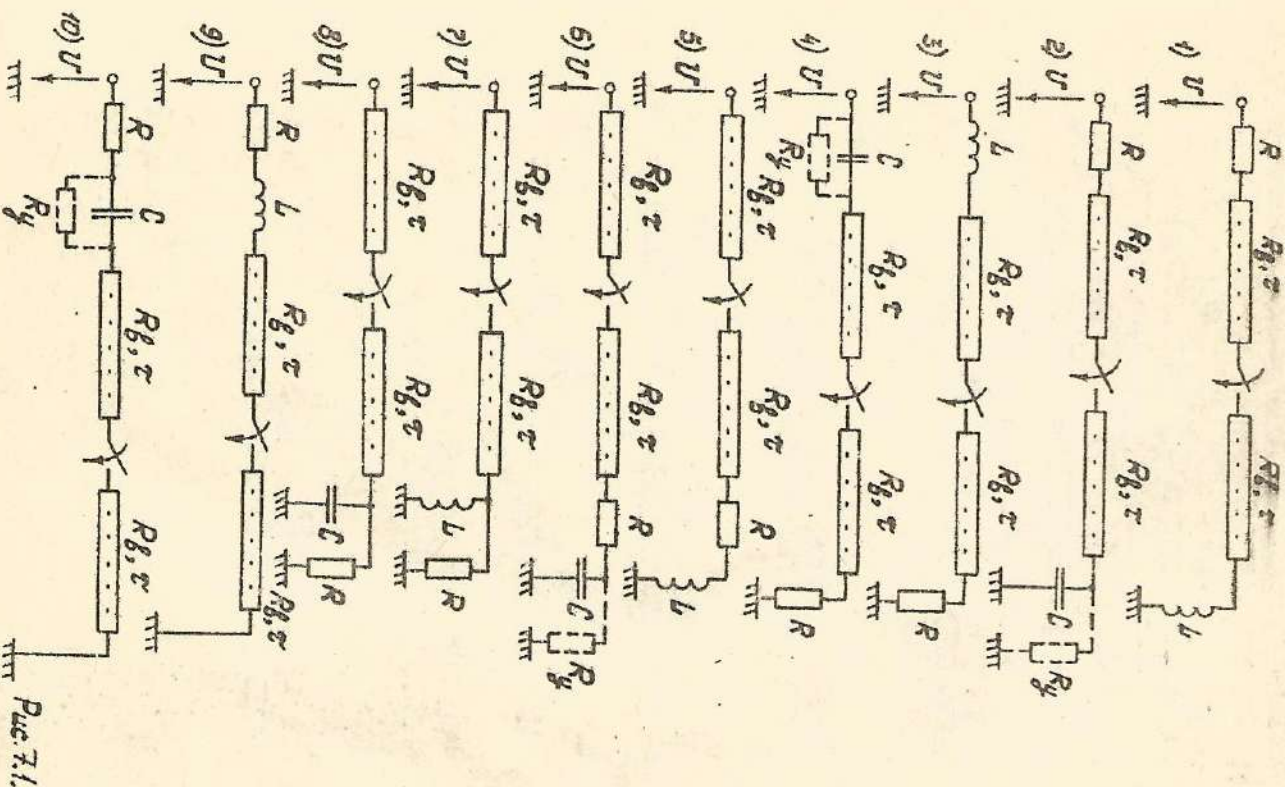7.3. Даны к расчету. Величины  $U, R_g, t, R, L$  для каждой электрической группы приводятся следующими





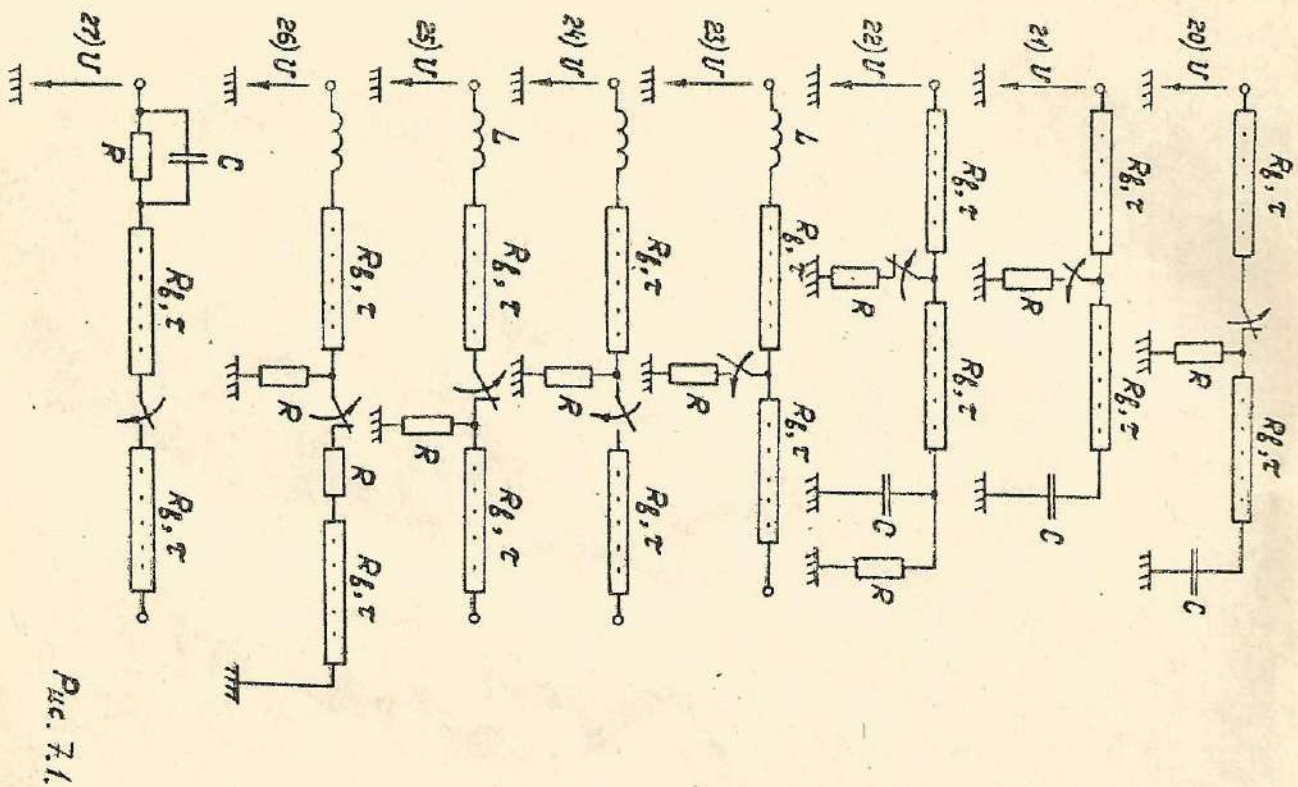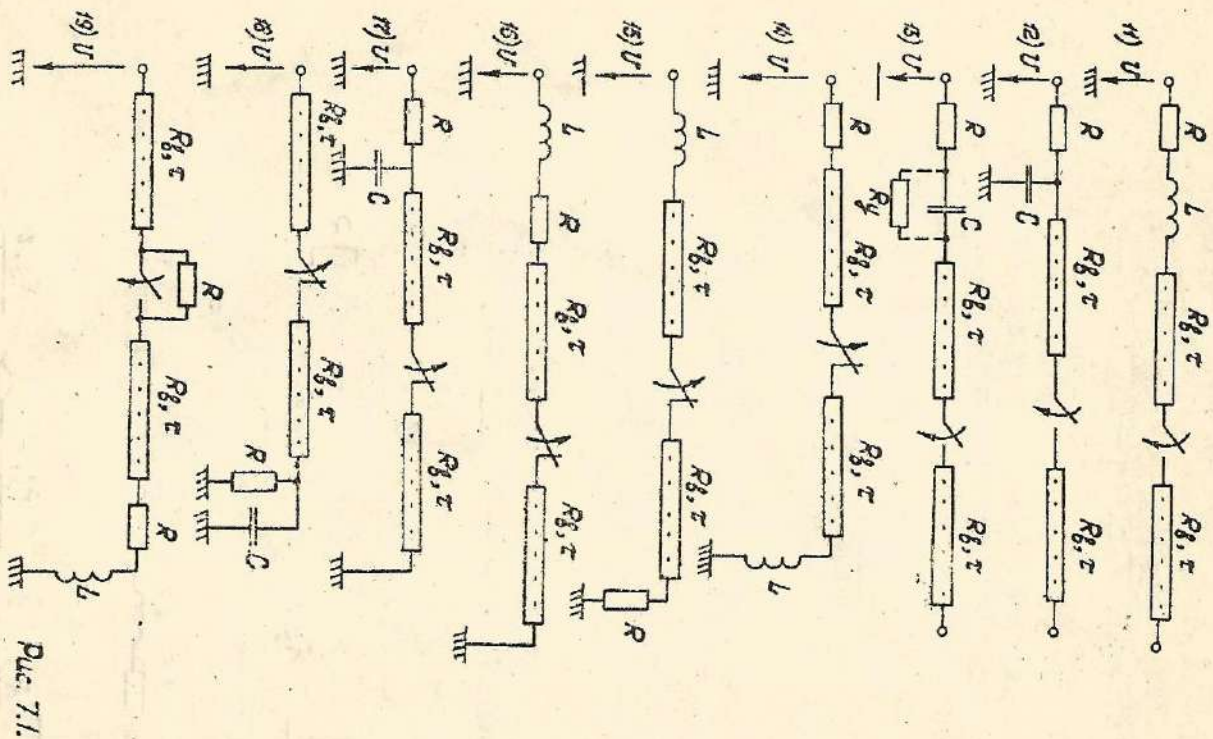



Группа	$U$ , В	$R_g$ , ком	$\tau$ , мс	$R$ , ком	$L$ , Гн	$C$ , мкФ
1	30	1	0,50	2,0	1,00	0,22
2	15	1	0,75	3,0	1,25	0,27
3	5	1	1,00	4,0	1,50	0,33
4	10	1	0,40	0,5	0,60	0,39

Момент времени  $T$ , для которого должно быть построено распределение напряжений и токов вдоль линии, задается в долях от времени  $\tau$ . Ниже приведены значения  $T/\tau$ .

Группа	1	2	3	4
$T/\tau$	4,2	4,4	4,5	4,8

#### ПРИМЕР

Дано:  $U = 30$  В;

$R_g = 1$  ком;

$\tau = 0,5$  мс;

$R = 4$  ком;

$L = 1,00$  Гн.

Для момента времени  $T = 2,8\tau$

построить распределение напряжений и токов вдоль линии. Схема изображена на рис. 7.2.

РЕШЕНИЕ. 1. Расчет предельного режима. Первая линия была заряжена до напряжения  $U$ , вторая же заряжена; токи в линиях не протекали;

$U_{предш,1} = U$ ;  $U_{предш,2} = 0$ ;

$i_{предш,1} = 0$ ;  $i_{предш,2} = 0$ .

2. Для расчета первых волн, возникших в месте замыкания конденсатора, определим напряжение на ключе

$$U_{к1} = U = 30 \text{ В}$$

и используем схему замещения по рис. 7.3. Из рис. 7.3 видно, что во второй линии побегает прямая волна напряжения

$$U_{2пр} = U_{к1} = U = 30 \text{ В}$$

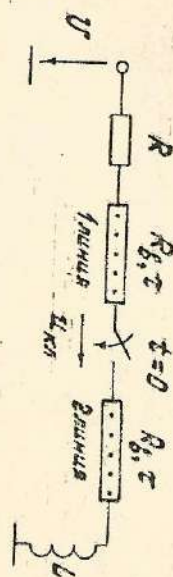


Рис. 7.2.

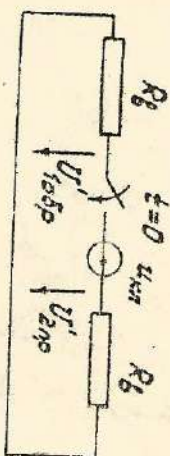


Рис. 7.3.



и тока

$$i'_{2np} = \frac{u'_{2np}}{R_g} = \frac{U}{R_g} = 30 \text{ мА},$$

а в первой - обратная

и тока

$$i'_{106p} = -u_{k1} = -U = -30 \text{ В}$$

$$i'_{106p} = -\frac{u_{k1}}{R_g} = -30 \text{ мА}.$$

3. Через время  $T$  первые волны "добегут", соответственно, до конца второй линии, и до начала первой линии.

Для расчета отраженных волн воспользуемся понятием о коэффициентах отражения

$$N(\rho) = U_{отр}(\rho) / U_{наг}(\rho) = \frac{\rho_L - R_g}{\rho_L + R_g}$$

Для линии 2

$$U'_{2отр}(\rho) = U'_{2отр}(\rho) = \frac{U}{\rho_L + R_g} = \frac{\rho_L - R_g}{\rho_L + R_g} U$$

Оригинал

$$u'_{2отр}(t') = -\frac{R_g/L}{R_g/L} \cdot U + \frac{-2R_g/L}{-R_g/L} \cdot U e^{-t' \cdot \frac{R_g}{L}} =$$

$$= -U + 2U e^{-t' \cdot R_g/L} = -30 + 60 e^{-10^3 t'}$$

$$i'_{2отр}(t') = u'_{2отр}(t') / R_g = -30 + 60 e^{-10^3 t'}, \text{ мА}$$

$$t' = t - T.$$

Для произвольного места  $x'$ , отсчитываемого от конца линии 2

$$i'_{2отр}(t', x') = -30 + 60 e^{-10^3 (t' - \frac{x'}{v})}, \text{ мА}$$

$$u'_{2отр}(t', x') = -30 + 60 e^{-10^3 (t' - \frac{x'}{v})},$$

где  $v$  - скорость волны,  $t = T + t'$ .

Для линии 1

$$u_{наг} = -U'; \quad N = \frac{R - R_g}{R + R_g} = \frac{4 - 1}{4 + 1} = 0,6$$

$$u'_{1отр}(t') = -U' \cdot 0,6 = -30 \cdot 0,6 = -18 \text{ В}$$

$$i'_{1отр}(t') = -u'_{1отр}(t') / R_g = -18 \text{ мА}.$$

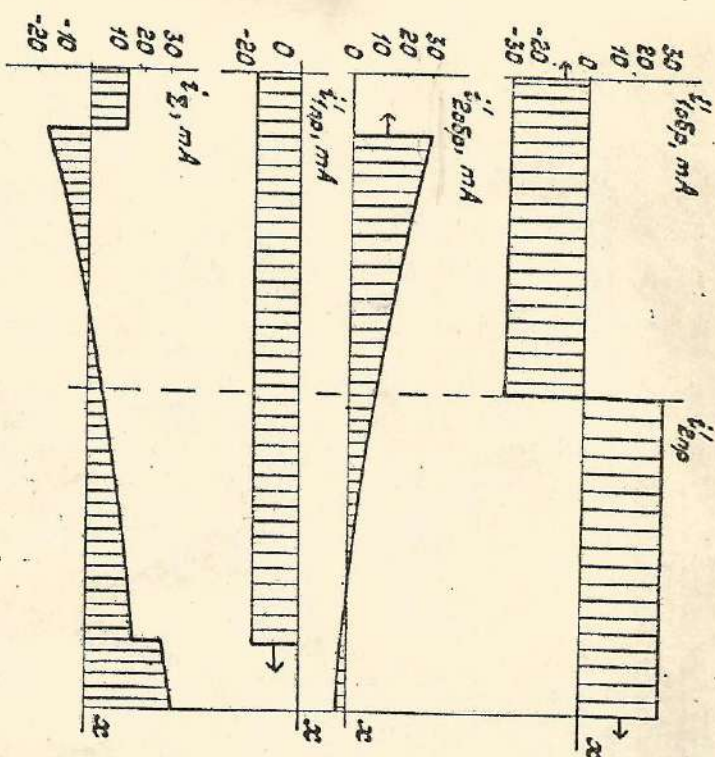


Рис. 7.3а. Эмбары токов

$$i(x, t) = i_{наг}(x, t) + \sum i'_{1отр}(x, t) - \sum i'_{2отр}(x, t)$$



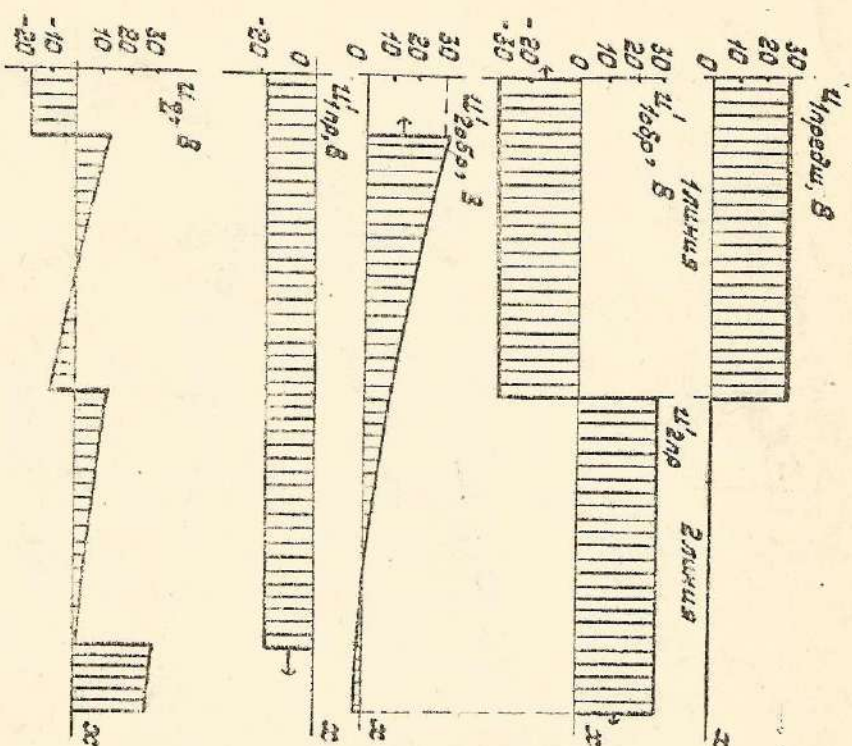


Рис. 7.36. Эмпы напряжений  
 $u(x, t) = u_{предш}(x, t) + \sum u_{зад}(x, t) + \sum u_{г}(x, t)$

Для произвольного места  $x$ , отсчитываемого от начала линии 1

$$u'_{пр}(t, \infty) = -18 \text{ мВ}, u'_{пр}(t, \infty) = -18 \text{ В}.$$

Других отражений для заданного времени  $t = 2.8 \text{ с}$  не наблюдается.

Эмпы напряжения и тока приведены на рис. 7.6.

#### СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ электрических цепей: Метод. указания к выполнению расчетно-графических работ / Составитель Ю.В. Лемец; Чуваш. ун-т. Чебоксары, 1989. 56 с.
2. Установившиеся режимы электрических цепей: Метод. указания к выполнению расчетно-графических работ на микроЭВМ "Электроника ДЭ-28" / Составитель В.А. Ильин; Чуваш. ун-т. Чебоксары, 1985. 48 с.
3. Переходные процессы в электрических цепях. Нелинейные цепи: Методические указания к выполнению расчетно-графических работ на микроЭВМ "Электроника ДЭ-28" / Составитель В.А. Ильин; Чуваш. ун-т. Чебоксары, 1985. 39 с.
4. Гелене Т.Р., Ионкин Л.А., Невушкин А.Б. и др. Основы анализа цепей: Учебник для вузов. В-изд., перераб. М.: Энергоатомиздат, 1989. 528 с.