


Дано

$$U = 240 \text{ В} \quad R_1 = 25 \text{ Ом} \quad R_2 = 25 \text{ Ом} \quad R_0 = 30 \text{ Ом} \quad C = 5 \cdot 10^{-3} \text{ Ф}$$

Решение


Классический метод

Ключ разомкнут

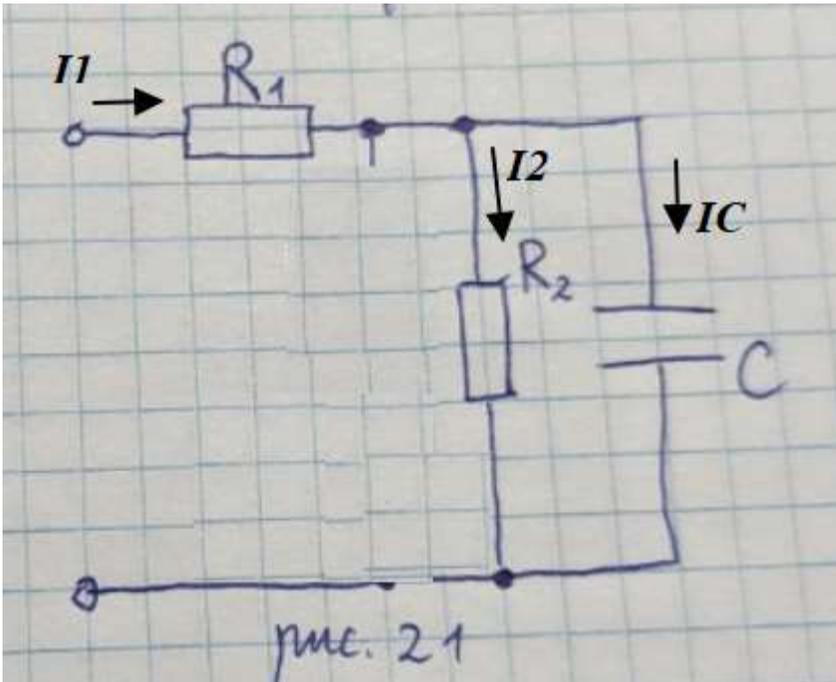

Определим начальные условия

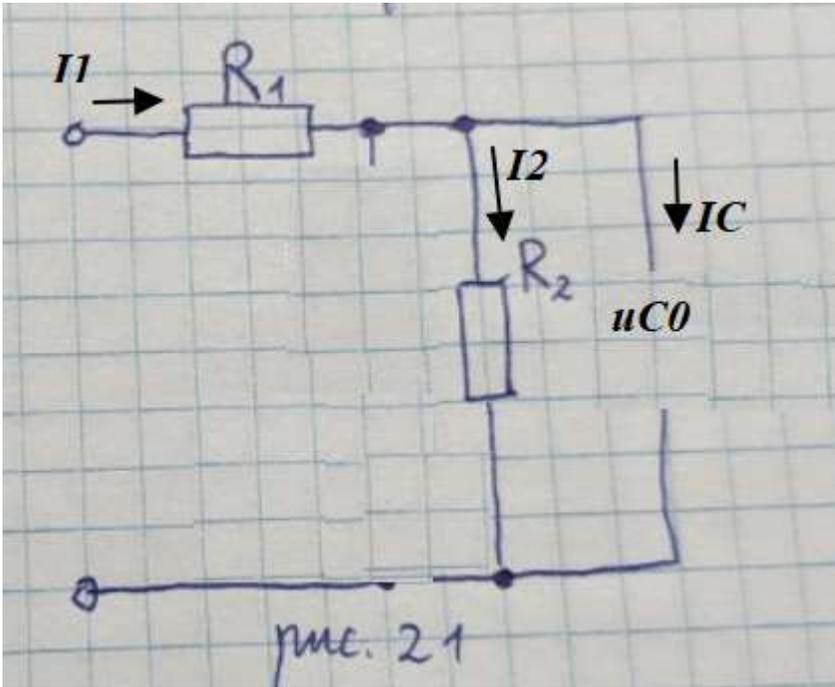При постоянном токе конденсатор представляет собой разрыв цепи




$$I_{120} = \frac{U}{R_1 + R_2} = 4.8 \text{ A}$$

$$u_{C0} = I_{120} \cdot R_2 = 120 \text{ В}$$

Закон коммутации:

до и после коммутации напряжение на конденсаторе останется величиной постоянной

Ключ разомкнут

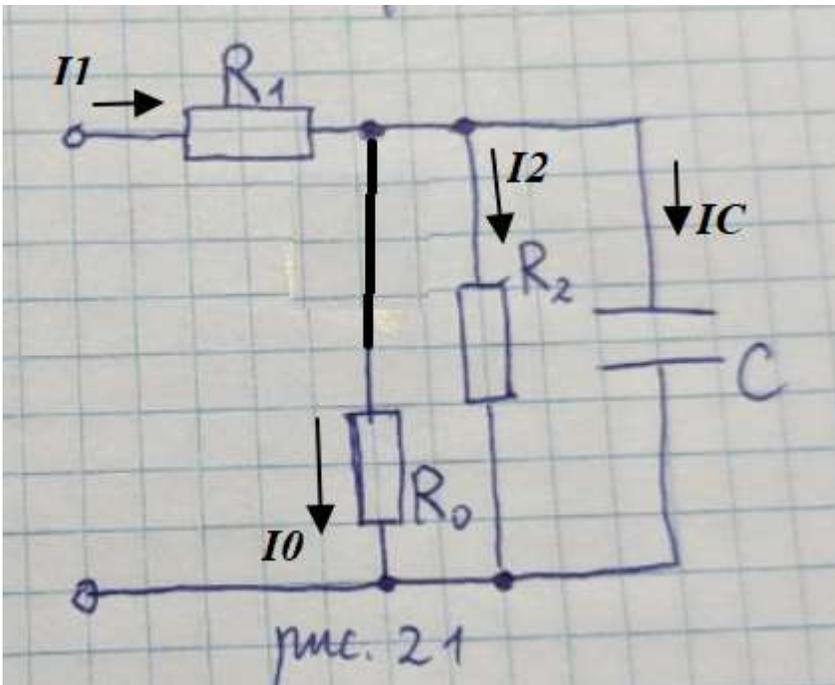

Определим принужденные составляющие

$$R_{20} = \frac{R_0 \cdot R_2}{R_2 + R_0} = 13.636 \quad \text{Ом}$$

$$I_{120\text{пр}} = \frac{U}{R_1 + R_{20}} = 6.212 \quad \text{А}$$

$$u_{\text{Спр}} = I_{120\text{пр}} \cdot R_{20} = 84.706 \quad \text{В}$$

Составим характеристическое уравнение входного сопротивления

$$Z(p) = \frac{1}{p \cdot C} + R_1 + R_2 + R_3 = 0$$

Составим систему уравнений по законам Кирхгофа для схемы после коммутации

$$i_1 = i_0 + i_2 + i_C$$

$$U = i_1 \cdot R_1 + u_C$$

$$u_C = i_0 \cdot R_0$$

$$u_C = i_2 \cdot R_2$$

Из теории известно, что $i_C = C \cdot \frac{d}{dt} u_C$

Выразим токи и доставим в первое уравнение

$$i_1 = \frac{U}{R_1} - \frac{u_C}{R_1}$$

$$i_0 = \frac{u_C}{R_0}$$

$$i_2 = \frac{u_C}{R_2}$$

$$\frac{U}{R_1} - \frac{u_C}{R_1} = \frac{u_C}{R_0} + \frac{u_C}{R_2} + C \cdot \frac{d}{dt} u_C$$

Преобразуем

$$\frac{U}{R_1} = \frac{u_C}{R_1} + \frac{u_C}{R_0} + \frac{u_C}{R_2} + C \cdot \frac{d}{dt} u_C$$

$$\frac{U}{R_1} = u_C \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_2} \right) + C \cdot \frac{d}{dt} u_C$$

Левую часть приравняем 0, заменим $u_C=1$, а $\frac{d}{dt} u_C = \alpha$

Получим характеристическое уравнение

$$0 = \left(\frac{1}{R1} + \frac{1}{R0} + \frac{1}{R2} \right) + C \cdot \alpha$$

Определим корни

$$\alpha = \frac{-1}{C \cdot \left(\frac{1}{R1} + \frac{1}{R0} + \frac{1}{R2} \right)} = -1764.706$$

Определим закон изменения напряжения на конденсаторе

$$u_C(t) = u_{Cпр} + (u_{C0} - u_{Cпр}) \cdot e^{\alpha \cdot t} = 35.294 \cdot e^{-1764.7 \cdot t} + 84.706$$

Определим токи цепи

$$i_C(t) = C \cdot \left(\frac{d}{dt} u_C(t) \right) = -311.42 \cdot e^{-1764.7 \cdot t}$$

$$i_0(t) = \frac{u_C(t)}{R0} = 1.1765 \cdot e^{-1764.7 \cdot t} + 2.8235$$

$$i_2(t) = \frac{u_C(t)}{R2} = 1.4118 \cdot e^{-1764.7 \cdot t} + 3.3882$$

$$i_1(t) = i_0(t) + i_2(t) + i_C(t) = -308.83 \cdot e^{-1764.7 \cdot t} + 6.2117$$

Определим постоянную времени цепи

$$\tau = \left| \frac{1}{\alpha} \right| = 5.667 \times 10^{-4} \text{ с}$$

Сделаем расчет токов и напряжения по 4 точкам

$$k = 1, 2 \dots 4$$

$$tx_k = k \frac{\tau}{4}$$

$$tx_k =$$

$1.417 \cdot 10^{-4}$
$2.833 \cdot 10^{-4}$
$4.25 \cdot 10^{-4}$
$5.667 \cdot 10^{-4}$

$$I0_k = i0(tx_k) \quad I1_k = i1(tx_k) \quad I2_k = i2(tx_k) \quad IC_k = iC(tx_k) \quad UC_k = uC(tx_k)$$

$$I0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3.74 \\ 3.537 \\ 3.379 \\ 3.256 \end{pmatrix} \quad I1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -234.306 \\ -181.103 \\ -139.67 \\ -107.401 \end{pmatrix} \quad I2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 4.488 \\ 4.245 \\ 4.055 \\ 3.908 \end{pmatrix} \quad IC = \begin{pmatrix} 0 \\ -242.534 \\ -188.886 \\ -147.105 \\ -114.565 \end{pmatrix} \quad UC = \begin{pmatrix} 0 \\ 112.193 \\ 106.113 \\ 101.378 \\ 97.69 \end{pmatrix}$$

Построим графики

