

2. Задание. Расчет линейных электрических цепей синусоидального тока

Задача 2.1.

Электрическую цепь, схема которой изображена на рис. 2.1, рассчитать при частоте $f = 50 \text{ Гц}$ по данным табл. 2.1. Построить топографическую векторную диаграмму.

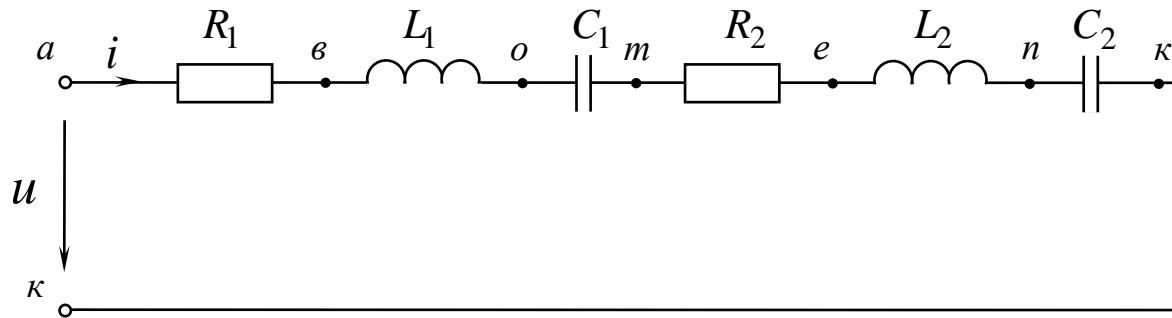


Рис. 2.1

Таблица 2.1

Вариант	Данные для расчета								Определить					
	R_1 , Ω	R_2 , Ω	L_1 , мГН	L_2 , мГН	C_1 , мкФ	C_2 , мкФ		φ_u , град	φ_i , град	i	u	U_{ae}	P_{av}	S
1	10	12	–	105	–	64	$U_{ok} = 200 \text{ В}$	–	0	i	u	U_{ae}	P_{av}	S
2	20	20	32	64	–	–	$I = 4 \text{ А}$	–	15	i	u	P	Q	S

Продолжение табл. 2.1

Вариант	Данные для расчета								Определить					
	R_1 , Ω	R_2 , Ω	L_1 , мГН	L_2 , мГН	C_1 , мкФ	C_2 , мкФ		φ_u , град	φ_i , град					
3	4	–	19	–	1076	–	$U_{ae} = 60 \text{ В}$	25	–	i	P	Q	S	u_{L1}
4	20	–	–	25,5	100	398	$P = 686 \text{ Вт}$	20	–	i	u_{C1}	U	Q	S
5	–	8	19,1	12,7	–	–	$U_{en} = 50 \text{ В}$	–	20	i	u	P	Q	S
6	2	–	13	–	1060	–	$Q = 100 \text{ вар}$	30	–	i	u	U_{ao}	P	S
7	4	–	41	–	1592	455	$U = 70 \text{ В}$	130	–	i	P	Q	S	u_{R1}
8	–	5	9,55	12,8	177	–	$U_{en} = 120 \text{ В}$	–	25	i	u	P	Q	S
9	–	3	3,18	19,1	636	–	$U = 10 \text{ В}$	0	–	i	P	Q	S	u
10	12	8	–	–	635	118	$U_{ek} = 200 \text{ В}$	–	-10	i	P	Q	S	u
11	5	6	–	57	–	–	$U_{ok} = 127 \text{ В}$	–	-17	i	u_{av}	P_{ee}	Q	S
12	10	20	–	127	–	318	$I = 1 \text{ А}$	–	30	i	u_{ak}	P	Q	S
13	2	2	–	19,1	1060	–	$Q = 120 \text{ вар}$	15	–	i	u	U_{mn}	P	S
14	10	6	32	–	–	196	$U_{ek} = 160 \text{ В}$	–	0	i	P_{an}	u_{R1}	Q	S
15	1	2	–	12,8	796	–	$U_{ae} = 50 \text{ В}$	–	30	i	u	$\cos \varphi$	Q	S
16	0,5	2,5	–	13	–	–	$P = 1730 \text{ Вт}$	10	–	i	u_{mn}	P	Q	S
17	3	7	15,9	–	–	290	$U_{en} = 30 \text{ В}$	–	-15	i	u_{ek}	P	Q	S

Продолжение табл. 2.1

Вариант	Данные для расчета								Определить					
	R_1 , Ω	R_2 , Ω	L_1 , $мГН$	L_2 , $мГН$	C_1 , $мкФ$	C_2 , $мкФ$			φ_u , град	φ_i , град				
18	43	3	61	—	—	—	$U = 50 \text{ В}$	20	—	i	u	P	Q	S
19	3	—	12,8	35,1	—	318	$U_{\text{ен}} = 190 \text{ В}$	—	37	i	u	P	Q	S
20	6	5	15,9	—	227	106	$U = 30 \text{ В}$	15	—	i	u	$U_{\text{мк}}$	P	S
21	10	50	22	22	—	210	$U_{\text{ак}} = 80 \text{ В}$	—	75	i	u	U_{ae}	P	S
22	5	—	—	38,2	118	—	$U_{an} = 50 \text{ В}$	—	20	i	u	P	Q	S
23	—	10	105	—	—	318	$Q = 360 \text{ вар}$	10	—	i	u_{L1}	S	P	Q_{ee}
24	—	15	64	32	—	212	$I = 10 \text{ А}$	—	20	i	u	Q	S	P
25	—	10	—	16	290	530	$U_{\text{вк}} = 185 \text{ В}$	9	—	i	u_{L2}	P	$\cos \varphi$	S
26	3	9	—	—	—	265	$U_{ae} = 120 \text{ В}$	—	-15	i	u_{C2}	$\cos \varphi$	S	P
27	0,5	0,5	9,6	—	—	—	$P = 64 \text{ Вт}$	-30	—	i	u_{am}	P	Q	S
28	6	24	—	57,4	—	530	$U_{\text{ен}} = 120 \text{ В}$	—	-41	i	u	U_{ok}	P	S
29	4	5	—	19,1	177	—	$U_{\text{вк}} = 150 \text{ В}$	—	15	i	u	U_{mn}	Q	P
30	3	10	—	44,6	289	—	$U = 60 \text{ В}$	-30	—	i	u_{ae}	P	Q	S
31	10	12	51	64	—	—	$U_{ok} = 220 \text{ В}$	—	4	i	u	U_{ee}	S	P
32	12	—	28,7	—	1060	530	$U_{an} = 40 \text{ В}$	—	15	i	u	Q	P	S

Продолжение табл. 2.1

Вариант	Данные для расчета								Определить					
	R_1 , Ω	R_2 , Ω	L_1 , $mГН$	L_2 , $mГН$	C_1 , $мкФ$	C_2 , $мкФ$			φ_u , град	φ_i , град				
33	1	2	–	–	–	796	$Q = 500 \text{ вар}$	12	–	i	u	P	$\cos \varphi$	S
34	3	7	22	25	–	–	$I = 17 A$	–	60	i	u	U_{mn}	P	Q
35	4	9	25,5	–	–	177	$U_{бк} = 200 B$	–	14	i	u_{R1}	$Q_{ен}$	P	S
36	6	–	25,5	86	–	74	$U_{ae} = 30 B$	0	–	i	u	P	Q	S
37	8	–	–	38,3	–	398	$P = 128 B\tau$	20	–	i	u_{L2}	U_{an}	S	P
38	6	–	25,5	–	–	177	$U_{ен} = 40 B$	–	-28	i	u_{C2}	P	Q	S
39	4	3	–	–	–	199	$U = 190 B$	0	–	i	u_{R2}	$U_{бк}$	P	S
40	1	4	6,37	25,5	–	–	$U_{ен} = 100 B$	–	14	i	$u_{ак}$	U_{oe}	Q	S
41	3	8	–	51	–	187	$U = 90 B$	-50	–	i	u_{R1}	U_{am}	P	S
42	60	80	–	242	172	–	$U_{бк} = 600 B$	–	-25	i	u	P	Q	S
43	5	–	15,92	–	398	–	$U_{оκ} = 30 B$	–	10	i	u_{C1}	P	Q	S
44	10	–	–	–	1060	796	$Q = 252 \text{ вар}$	55	–	i	u	$\cos \varphi$	P	S
45	3	–	64	–	–	796	$I = 6 A$	–	-15	i	u_{L1}	U_{mn}	P	S
46	12	2	–	–	398	796	$U_{бк} = 150 B$	20	–	i	u_{R2}	U_{an}	Q	S
47	18	–	76,5	–	–	133	$U_{ae} = 220 B$	–	-90	i	u	Q	S	P

Продолжение табл. 2.1

Вариант	Данные для расчета								Определить					
	R_1 , Ω	R_2 , Ω	L_1 , мГН	L_2 , мГН	C_1 , мкФ	C_2 , мкФ			φ_u , град	φ_i , град				
48	15	40	—	—	106	636	$U_{\text{ен}} = 200 \text{ В}$	—	-58	i	u_{C1}	P	Q	S
49	3	3	—	—	—	338	$U = 100 \text{ В}$	-45	—	i	u	$\cos \varphi$	P	S
50	—	6	—	41,4	796	212	$U_{\text{ен}} = 120 \text{ В}$	—	-15	i	u	P	Q	S
51	15	8	—	73,2	—	244	$U = 160 \text{ В}$	-60	—	i	u_{L2}	$U_{\text{ок}}$	S	P
52	—	30	64	127	318	—	$U_{\text{ок}} = 220 \text{ В}$	—	-12	i	u	U_{ae}	S	P
53	20	—	—	22,3	59	—	$U_{an} = 70 \text{ В}$	45	—	i	u_{C1}	P	Q	S
54	—	—	—	13	265	1592	$Q = 640 \text{ вар}$	0	—	i	u_{L2}	U_{en}	S	P
55	10	10	—	48	—	—	$I = 20 \text{ А}$	—	-35	i	u	U_{ak}	Q	P
56	—	12	32	—	635	177	$U_{\text{бк}} = 200 \text{ В}$	—	0	i	u	$\cos \varphi$	P	Q
57	30	—	—	207	—	127	$U_{ae} = 120 \text{ В}$	10	—	i	u_{R1}	$U_{\text{ок}}$	P	S
58	13	16	—	—	—	127	$U_{\text{ок}} = 110 \text{ В}$	—	10	i	u	U_{ek}	Q	S
59	3	—	3,2	9,55	—	—	$Q = 60 \text{ вар}$	20	—	i	u_{L1}	U_{oe}	S	P
60	60	—	207	—	106	—	$I = 80 \text{ А}$	—	75	i	u	U_{ab}	P_{an}	S
61	6	4	51	16	—	—	$U_{\text{бк}} = 175 \text{ В}$	12	—	i	u_{L2}	$\cos \varphi$	Q	S
62	8	—	—	318	199	—	$U_{ae} = 179 \text{ В}$	23	—	i	u_{C1}	P	Q	S

Продолжение табл. 2.1

Вариант	Данные для расчета								Определить					
	R_1 , Ω	R_2 , Ω	L_1 , $mГН$	L_2 , $mГН$	C_1 , $мкФ$	C_2 , $мкФ$			φ_u , град	φ_i , град				
63	10	5	—	31,9	319	—	$P = 360 B\tau$	-30	—	i	u_{L2}	$U_{ок}$	S	Q
64	—	6	38,2	—	—	796	$U_{ен}= 40 B$	—	32	i	u	$\cos \varphi$	$P_{ак}$	S
65	4	—	13	—	455	—	$U = 25 B$	0	—	i	u_{L1}	$U_{вс}$	Q	S
66	—	20	—	63,6	636	212	$U_{ен}= 220 B$	—	-65	i	u_{C2}	$U_{ек}$	S	P
67	10	—	38,2	6,37	636	—	$U_{ан}= 27 B$	—	-30	i	u_{R1}	$U_{вк}$	Q	S
68	5	5	38	—	—	338	$U = 110 B$	—	10	i	u	$U_{ок}$	S	P
69	2	8	—	—	—	133	$P = 300 B\tau$	30	—	i	u_{R2}	S	Q	P_{ae}
70	8	7	25,4	—	—	530	$U = 40 B$	80	—	i	u	Q	S	P
71	—	20	80	100	—	—	$U_{ок}= 220 B$	—	30	i	u_{R2}	S	P	Q
72	14	—	—	15,92	290	—	$U_{ан}= 36 B$	—	40	i	$u_{ав}$	$U_{ек}$	Q	S
73	—	4	32	—	636	1592	$Q = 324 вар$	15	—	i	u	$U_{нк}$	S	P
74	—	—	—	127	318	318	$I = 4,5 A$	-30	—	i	u	P	Q	S
75	9	—	32	—	635	318	$U_{вк}= 160 B$	—	7	i	u	P_{an}	Q	S
76	2	7	—	51	—	—	$U_{ae}= 36 B$	—	-40	i	u_{R2}	$\cos \varphi$	Q	S
77	6	—	64	—	133	—	$P = 400 B\tau$	50	—	i	u	Q	S	$\cos \varphi$

Продолжение табл. 2.1

Вариант	Данные для расчета								Определить					
	R_1 , Ω	R_2 , Ω	L_1 , $mГН$	L_2 , $mГН$	C_1 , $мкФ$	C_2 , $мкФ$			φ_u , град	φ_i , град				
78	–	8	51	–	318	796	$U_{\text{ен}} = 60 \text{ В}$	–	60	i	u_{L1}	P	Q	S
79	10	–	48	96	106	–	$U = 80 \text{ В}$	0	–	i	$\cos \varphi$	u_{C1}	P	S
80	–	10	38,2	3,2	–	106	$U_{\text{ен}} = 200 \text{ В}$	–	12	i	u	P	Q	S
81	8	2	6,36	–	–	289	$U = 70 \text{ В}$	35	–	i	u_{R2}	$U_{\text{ок}}$	S	Q
82	15	10	255	–	–	64	$U_{\text{ок}} = 380 \text{ В}$	–	-10	i	u	$U_{\text{ен}}$	P	S
83	13	–	–	32	796	–	$U_{\text{ан}} = 15 \text{ В}$	–	-75	i	u	P	Q	S
84	3	–	–	16	–	354	$Q = 100 \text{ вар}$	0	–	i	u	U_{ae}	P	S
85	–	7	–	57	398	–	$I = 4 \text{ А}$	–	60	i	u_{R2}	U_{mn}	S	P
86	17	2	16	35,1	–	–	$U_{\text{ен}} = 170 \text{ В}$	18	–	i	u_{L2}	S	P	Q
87	7	8	63,7	–	–	159	$U_{ae} = 125 \text{ В}$	–	60	i	u	P	Q	S
88	2	4	25,5	–	–	398	$P = 600 \text{ Вт}$	-60	–	i	u_{en}	U_{ak}	Q	S
89	14	36	–	86	–	–	$U_{\text{ен}} = 180 \text{ В}$	–	44	i	u	S	P	Q
90	–	4	–	19	–	158	$U = 220 \text{ В}$	–	-60	i	u_{L2}	$\cos \varphi$	P	S
91	8	25	15,9	–	117	–	$U = 300 \text{ В}$	–	-41	i	u	$U_{\text{ен}}$	Q	S
92	4	–	12,7	3,18	199	–	$U_{ak} = 100 \text{ В}$	-50	–	i	u	U_{am}	P	S

Окончание табл. 2.1

Вариант	Данные для расчета								Определить					
	R_1 , Ω	R_2 , Ω	L_1 , мГН	L_2 , мГН	C_1 , мкФ	C_2 , мкФ			φ_u , град	φ_i , град				
93	12	30	–	–	160	160	$U_{ok}=110\text{ В}$	–	40	i	u	U_{an}	P	S
94	–	32	32	25,5	106	–	$U_{an}=20\text{ В}$	–	20	i	u	P	S	Q
95	–	6	–	–	354	290	$Q=80\text{ вар}$	0	–	i	u	U_{me}	P	S
96	–	6	64	–	295	–	$I=10\text{ А}$	–	23	i	u_{R2}	U_{me}	P	S
97	5	8	63,7	6,4	–	–	$U_{ek}=100\text{ В}$	–	-12	i	u	P	S	Q
98	–	4,6	16	77,3	212	–	$U_{ae}=110\text{ В}$	–	0	i	u	S	P	Q
99	–	6	6,36	6,36	–	–	$P=600\text{ Вт}$	60	–	i	u	U_{mk}	S	Q
100	8	12	25,5	–	398	–	$U_{en}=60\text{ В}$	–	-26	i	u_{R2}	U_{L1}	P	S