

Дано:

Вариант 16

$$E_1 = 100 \text{ В}$$

$$E_2 = 50 \text{ В}$$

$$E_3 = 60 \text{ В}$$

$$R_1 = 39 \text{ Ом}$$


$$R_2 = 9 \text{ Ом}$$

$$R_3 = 13 \text{ Ом}$$

$$R_4 = 19 \text{ Ом}$$

$$R_5 = 16 \text{ Ом}$$

$$R_6 = 55 \text{ Ом}$$

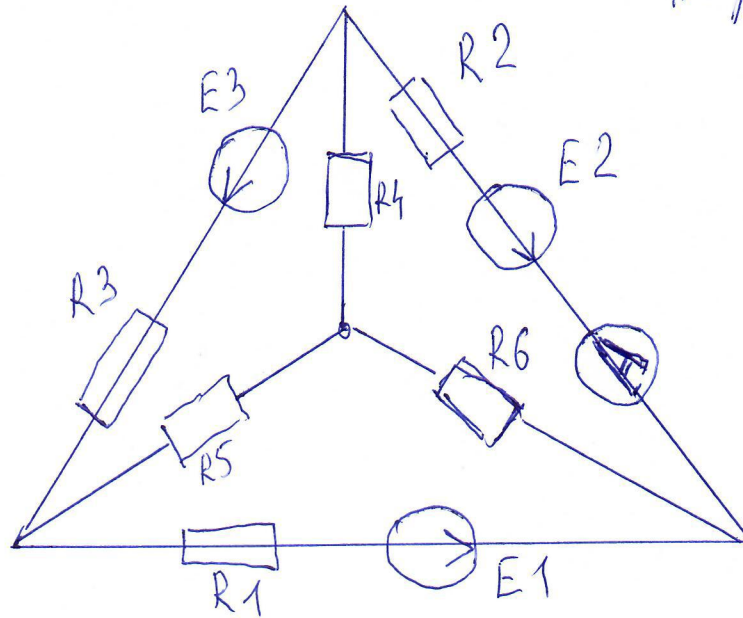

Условие задачи: Найти токи в ветвях цепи методом контурных токов, найти значения вольтметров, амперметров.

Решение.